

Р. N.
0.09. 2004г.

доч. Михаил Ангев.


Класификация на с-ми за регулиране. Основни звена. ДУ.

Класификация на с-мите за регулиране

* според наличието на ОВ


отворени с-ми \rightarrow без ОВ

затворени с-ми \rightarrow с ОВ

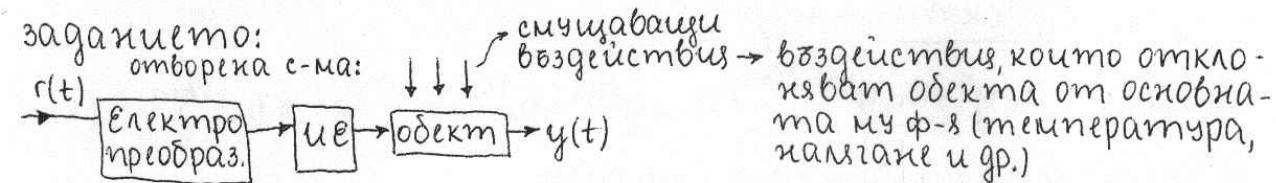

1Е \rightarrow изпълнителен елемент (усилвател)

затворена с-ма:

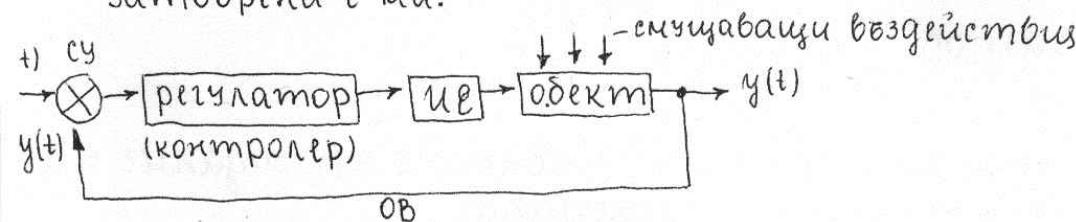

* според брой на заданието и реализ. ОВ

единоконтурна \rightarrow 1 ОВ, само 1 величина се следи

многооконтурна

* според закона за регулиране (за затворени с-ми за автоматично регулиране)

пропорционален (P)

пропорционален и интегрален (PI)

пропорционален диференциален (PD)

* според начина на действие

с прекъснато действие (аналогови с-ми \rightarrow бръзката м/у изх. и вх. вел.; бръзката е непрекъсната)

с директно \rightarrow (цифрови с-ми); на базата на МРУ, МСУ, съдържат АЦД, ЦАД.

⊕ според вида на използваната елементна база

⊖ механични


⊖ хидравлични

⊖ пневматични

⊖ електронни с-ми - на базата на ел. елементи и електр. управление

2) Основни звена в с-ма за автоматично регулиране

(a) обект

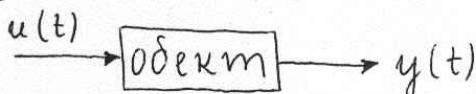

Пример: $a_0 y^n + a_1 y^{n-1} + \dots + a_{n-1} y^1 a_n = b_0 v_m^m + b_1 v^{m-1} + \dots + b_{m-1} v^{m-1}$ (ДУ)

$y^n \rightarrow n$ -та производна на изх. вел.

Предавателна ф-г: $W(p) = \frac{B(p)}{A(p)} = \frac{b_0 p^m + \dots + b_m}{a_0 p^n + \dots + a_n}$ (на базата на ДУ)

(b) регулатор \rightarrow аналогов
 \searrow цифров

(b) СУ (схема за сравнение) \rightarrow сравнение м/у задание и и. с-м - ст и получаваме грешката:


$$\epsilon(t) = r(t) - y(t)$$

$r(t) \rightarrow$ задание

$y(t) \rightarrow$ изход

(2) изпълнителен елемент \rightarrow зависи от характера и вида на обекта.

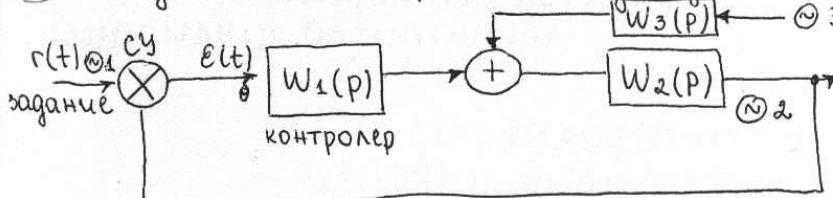(3) Обща структура на следящи с-ми и предавателни ф-



⊗1 \rightarrow задание

⊗2 \rightarrow изх. величина

⊗3 \rightarrow смязващо действие

⊖ \rightarrow грешка

(a) предавателна ф-г на отворена с-ма по задание $\Theta_3 = 0$

$$W_0(p) = \frac{\Theta_2(p)}{\Theta_1(p)} = W_1(p) \cdot W_2(p) \quad \text{--- (1)}$$

▷) предавам. ф-з на отворена с-ма по синтезиращо бездействие; $\theta_1 = 0$

$$\frac{W_0(p)}{\eta} = \frac{\theta_2(p)}{\theta_3(p)} = W_3(p)W_2(p) \quad (2)$$

▷) предавам. ф-з на затворена с-ма по задание

$$W_3(p) = \frac{W_0(p)}{1 + W_0(p)} \quad (3)$$

▷) предавам. ф-з на затворена с-ма по синтезиращо бездействие

$$\frac{W_3(p)}{\eta} = \frac{W_0(p)}{1 + W(p)} \quad (4)$$

▷) предавам. ф-з на затворена с-ма по грешка от задание.

$$\frac{W_3(p)}{\epsilon} = \frac{\theta(p)}{\theta_1(p)} = \frac{1}{1 + W_0(p)} \quad (5)$$

$$\theta_3 = 0$$

▷) предавам. ф-з на затворена с-ма по грешка от синтезиране.

$$\frac{W_3(p)}{\eta} = \frac{\theta(p)}{\theta_3(p)} = -\frac{W_0(p)}{1 + W_0(p)} \quad (6)$$


ДУ в операторен вид.

3-N
x. 09. 2004г.

= 1 =

Вопрос 2: Обектите като елемент...

Обекти на регулиране:

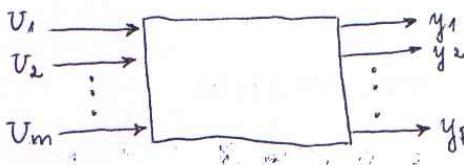

$$y = [y_1, y_2, \dots, y_p]^T$$

$$U = [U_1, U_2, \dots, U_m]^T$$

Обектът има x променливи на състоянието (встр. величици).

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_m]^T$$

→ производка на векторната x

$$\begin{cases} \dot{x} = A \cdot x + B \cdot U & \rightarrow \text{уравнение на състоянието} \\ y = C \cdot x + D \cdot U & \rightarrow \text{уравнение на наблюдението} \end{cases}$$

$$A (n \times n)$$

$$B (n \times m)$$

$$\frac{d}{dt} (e^{-At}, x) = -A e^{-At} + e^{-At}, \dot{x} = e^{-At} (\dot{x} - Ax) = e^{-At} \cdot B \cdot U$$

Интегрирам съ 2-те страни на ② в границите от t_0 до t .

$$e^{-At} \cdot x(t) - e^{-At_0} \cdot x(t_0) = \int_{t_0}^t e^{-A\tau} \cdot B \cdot U(\tau) d\tau$$

$$x(t) = e^{At} \cdot e^{-At_0} \cdot x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{-A\tau} \cdot B \cdot U(\tau) d\tau$$

$\phi(t) = e^{-At} \rightarrow$ преходна (функционална) матрица за \mathcal{E} -матрица.

$$x(t) = \phi(t-t_0) + \int_{t_0}^t \phi(t-\tau) \cdot U(\tau) d\tau$$

$x(t_0)$

(3)

Подобни уравнения могат да бъдат направени и за $y(t_0)$

Видове обекти:

- по вида на диференциално уравнение и по вида на тяхното описание.


Пропорционално звено \rightarrow най-простото

$$y = K \cdot x$$

$$W(p) = K$$

- обекти със саморегулиране \rightarrow могат да работят и във затворена с-ма. Ст-ста на y величина зависи от ст-ста на x .
- неустойчиви \rightarrow ст-ста на изх. вел. се изменя непрекъснато.

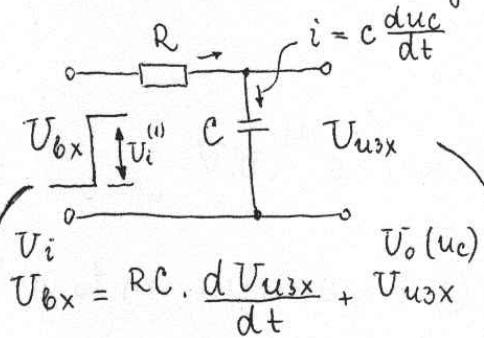Обекти със саморегулиране \rightarrow с тях изучаваме и инерционно звено от I рег.



$$T \cdot \frac{dy}{dt} + y = K \cdot x$$


диференц. ур-ие от I рег.

$$W(p) = \frac{y(p)}{x(p)} = \frac{K}{1+Tp}$$

единствено променлив въздействие.

$$y = U_{uzx} \\ x = U_{bx}$$


$$y' = f(y; x)$$

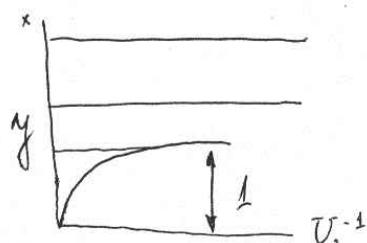

$$U_z^{-1}$$

Инерц. звено от II ред \rightarrow описва се с диференциално уравнение от II ред.


$$y'' = f(y', y, x)$$

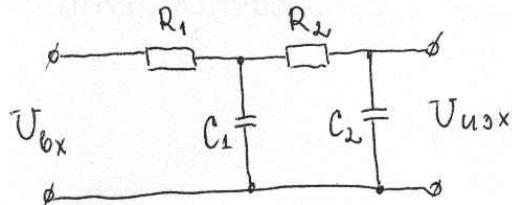

$$T_1 = R_1 C_1$$

$$T_2 = R_2 C_2$$

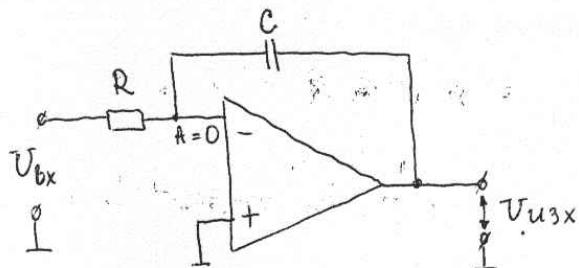Пример за неустойчив обект: интегратор, реализиран с ОУ.




$$\frac{U_{bx}}{R} = C \frac{du_c}{dt}$$

$$U_{u3x} = U_c = -\frac{1}{RC} \int u_{bx} dt$$


$$U_{u3x} = y$$

$$U_{bx} = x$$

$$T \cdot \frac{dy}{dt} = kx$$


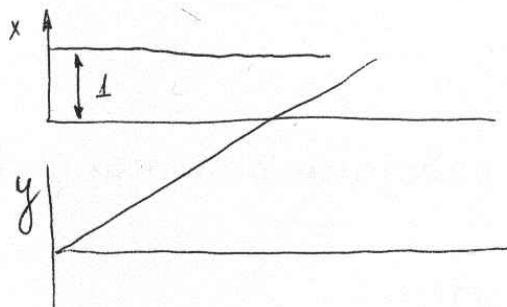


Обект със закъсление:

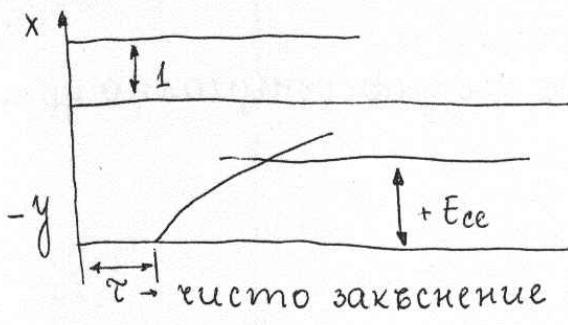

$e^{-\tau p}$ → така се отразява
закъснението в
предавателната ф-8

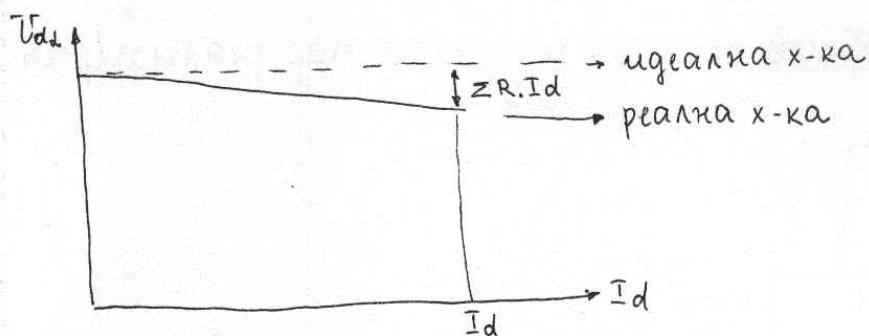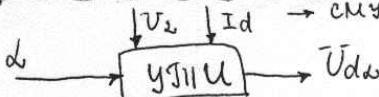Управляем токоизправител:
сънчаващи фактори



$$U_{d_d} = \frac{m}{j_1} \sqrt{G} U_z \cdot \sin \frac{j_1}{m} \cos \vartheta \rightarrow \text{регулировъска x-ка}$$


$$U_{d_d} = U_{d_0} \cdot \cos \vartheta$$

$$U_{d_d} = 2,34 \cdot U_z \cdot \cos \vartheta$$

$$U_{d_d} = 2,34 \cdot U_z \cdot \cos \vartheta - \sum R \cdot I_d$$

$$z = f(x, y)$$
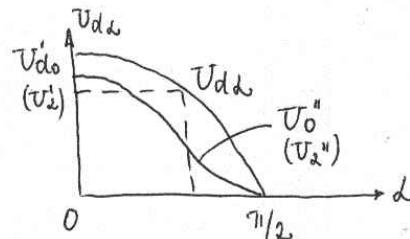
$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot x' + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot y'$$



Фонд. се ф-8 с 2 променливи и работят с пълни цифри
регистри.



$$\begin{aligned} dU_{d_d} &= 2,34 \cdot U_z \cdot \sin \vartheta \cdot (d\vartheta) + 2,34 \cos \vartheta \cdot dU_z - \\ &- \sum R \cdot dI_d \end{aligned}$$

K_2 и K_{u2} са нелинейни ф-ции.

$$\lambda = \arccos U_y$$

$$m = p \cdot L \quad \begin{cases} p - \text{брой фази} \\ L - 1 \text{ или } 2 \text{ в зависимост от периода} \end{cases}$$

Променливомоков регулатор:

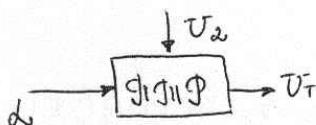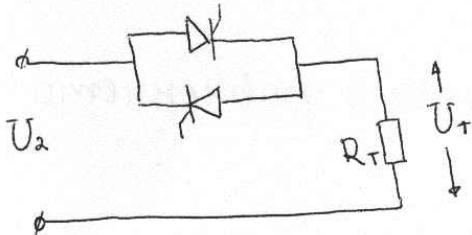

$$U_T = U_2 \left| \frac{1}{G_1} \left(G_1 - \lambda + \frac{\sin 2\lambda}{2} \right) \right|$$


$$dU_T = \underbrace{\sqrt{U_2^2 + \left(\frac{1}{G_1} \left(G_1 - \lambda + \frac{\sin 2\lambda}{2} \right) \right)^2} dU_2}_{K_{u2}} + U_2 \frac{1}{2} \underbrace{\frac{1}{G_1} \left(1 - 1 + \frac{1}{2} \cos 2\lambda \right) d\lambda}_{K_2}$$

ПИР също може да бъде разгледан като пропорционално звено, но K_2 и K_{u2} са нелинейни компоненти

$$U_o = \delta \cdot U_i \rightarrow \text{понижаващ}$$



$$U_o = \frac{1}{1-\delta} U_i \rightarrow \text{повишаващ}$$
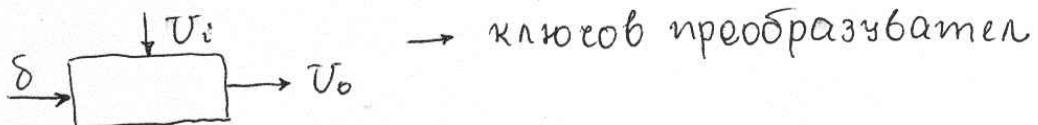
$$U_o = -\frac{\delta}{1-\delta} \cdot U_i \rightarrow \text{понижаващо-повишаващ}$$



$$dU_o = \underbrace{U_i \cdot d\delta}_{K_\delta} + \underbrace{\delta \cdot dU_i}_{K_{u1}}$$

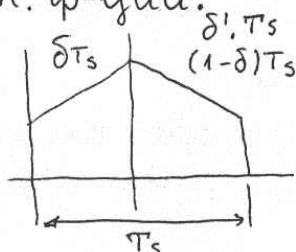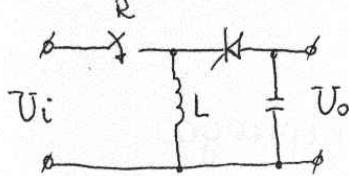Еквивалент за линеаризация на нелин. ф-ции:



$$L \cdot \frac{di(t)}{dt} = \delta(t) \cdot U_i(t) - \delta'(t) U_o(t)$$

$$\delta'(t) \cdot U_o(t)$$

$\begin{cases} I + \hat{i}(t) \rightarrow \text{смущение} \\ \Delta + \hat{\delta}(t) \\ U_i + \hat{U}_i(t) \end{cases}$ това се вкарва в уравнението

$$L \left(\frac{d\hat{i}}{dt} + \frac{d\hat{i}(t)}{dt} \right) = (\Delta + \hat{\delta}(t)) (U_i + \hat{U}_i(t))$$

Вдясно извеждаме \hat{x} и пренебрегваме Δ съставки, когто са постолни и Δ променливи от II ред. Остават само първи производни.

Итерация:

$$L \cdot \frac{\hat{i}(t)}{dt} = \Delta \cdot \hat{U}_i(t) + \Delta' \cdot \hat{U}_o(t) + (U_i - U_o) \cdot \hat{\delta}(t)$$

$$\Delta' = 1 - \Delta$$

3. 1.
1. 09. 2007г.

Вопрос 3: Датчики...



= 1

Датчики на температура:

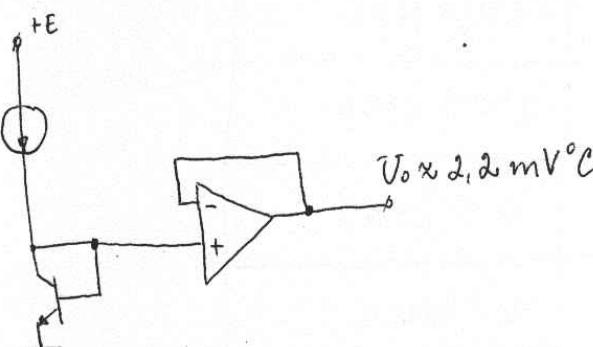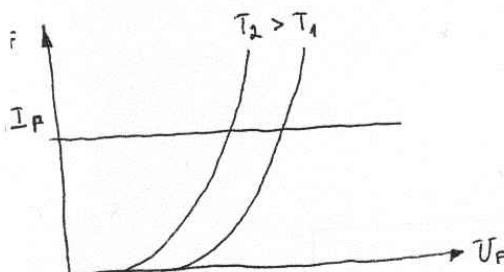
1) один способ:

$$I_F = I_S \left(e^{\frac{qU_F}{kT}} - 1 \right), \quad e^{\frac{qU}{kT}} \gg 1$$

$$U_F \approx \frac{kT}{q} \cdot \ln \frac{I_F}{I_S}$$




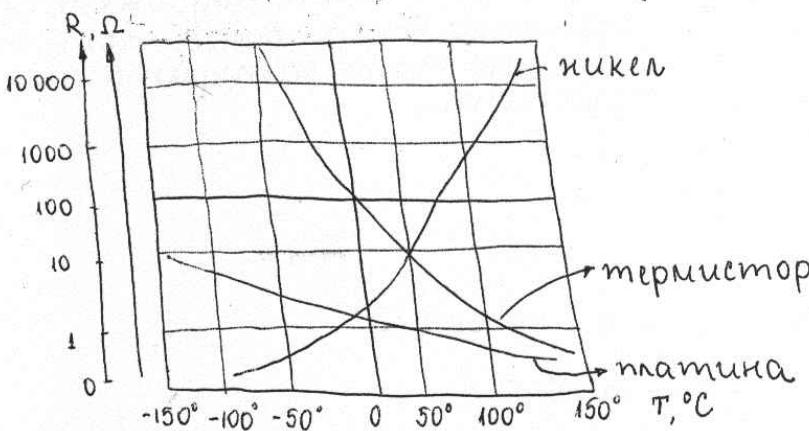) $Cu \rightarrow R_T = R_0 (1 + \alpha T)$ → за проводник. $R_t \rightarrow R_t = R_0 (1 + \alpha T + \beta T^2)$ → за термистор. {Использование температурной зависимости для каких-либо металлов.




Измерваме съпротивл. на термистора като ф-з на T .
Съпротивл. може да се преобразува в напрежение.

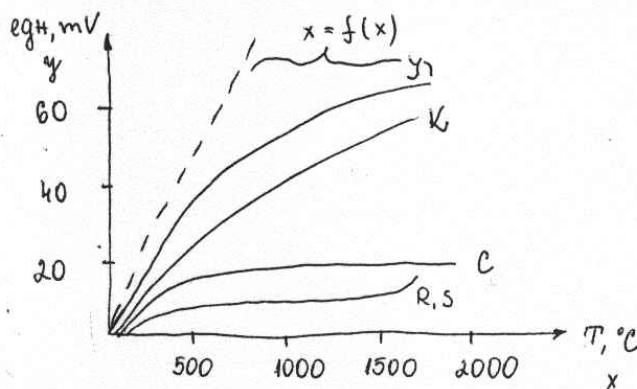III^{му} способ: използване на термодвойка



тип x-ка	+ елемент-	mV, °C	диапазон, °C
Y	железо-константан	0,04	-250 ÷ 1000
K	хромел-алюмел	0,03	-250 ÷ 1400
R _s	сплав на платината - Pt	0,01	0 ÷ 1500
C	вольфрам-ленци	0,02	0 ÷ 2000

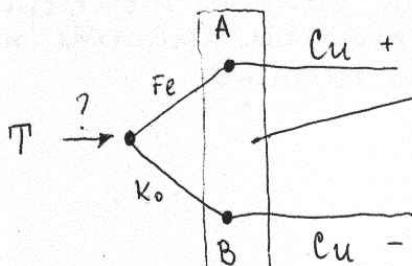

студен край на термодвойката.
(паразитна термодвойка \rightarrow компенсира се като температурата се задържа const.)

$$y = kx + b x^2$$

$$y = kx + b \rightarrow \text{линейизация} = k \cdot x + 0 + k \cdot f(x)$$

$$y = Ax + Bx^2 \rightarrow x\text{-ка на термодвойка } y$$

Диривираме горните 2 уравнения:


$$x - f(x) = \frac{Ax - Bx^2}{K}$$

мн термогб	A	B
Y	18,9	-0,026
K	24,4	-0,022


$$\begin{aligned} A & [{}^\circ\text{C}/\text{mV}] \\ B & [{}^\circ\text{C}/\text{mV}^2] \end{aligned}$$

$$f = 18,9 {}^\circ\text{C}/\text{mV} \cdot x - 0,026 {}^\circ\text{C}/\text{mV}^2 \cdot x^2$$

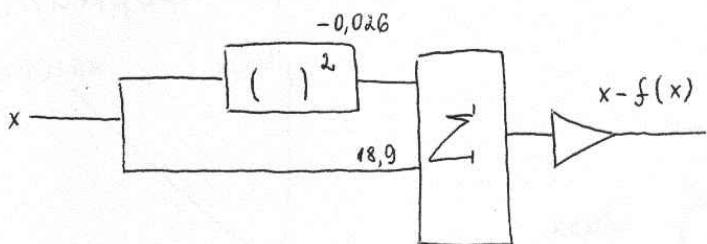$x = 25 {}^\circ\text{C}/\text{mV}$ е константа.



Оптичен пирометър:

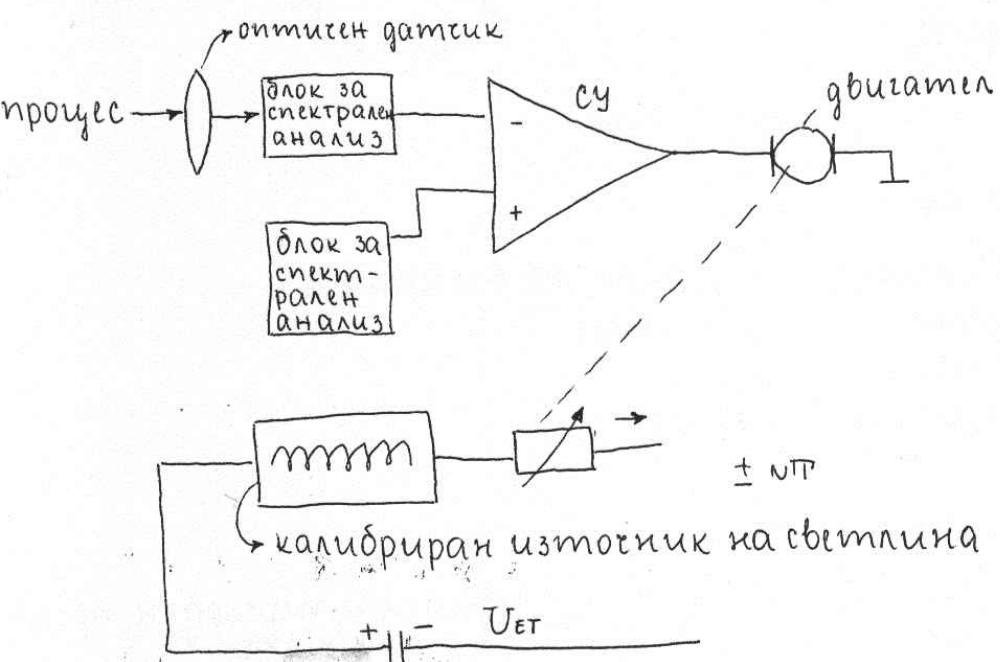



до $5000 {}^\circ\text{C}$ се мери с това устройство!

Измерване на осветеност:

- ⊗ фоторезистор
- ⊗ фотодиод
- ⊗ фототранзистор

AD 594 → Y
 595 → K } да ги изтеглим от интернет.

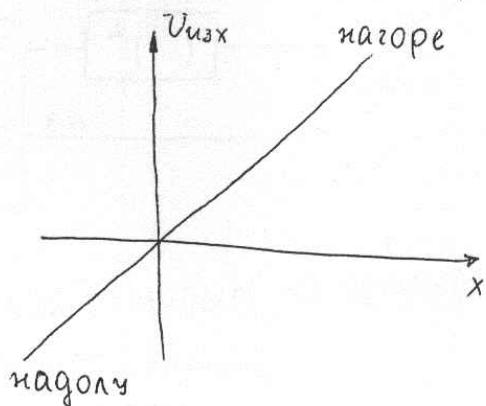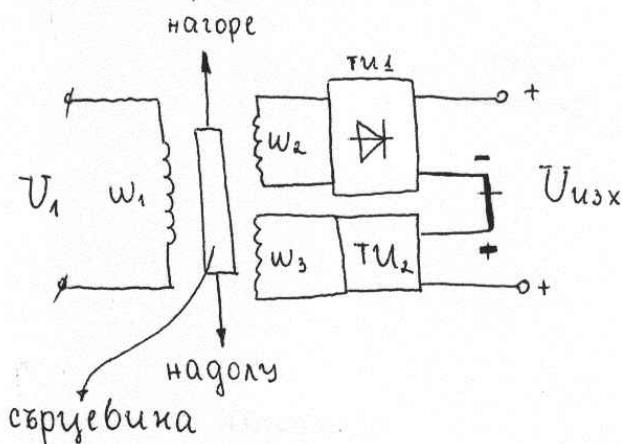
Измерване на линейно преместване → трансформатор за лин. преместване:




Обработка на сигнали:


- ⊗ сх. за гальванично предаване на сигнали
- ⊗ сх. за чинение на сигнали
- ⊗ сх. за деление на сигнали
- ⊗ сх. за прецизни сигнали

Сх. за прецизни сигнали:

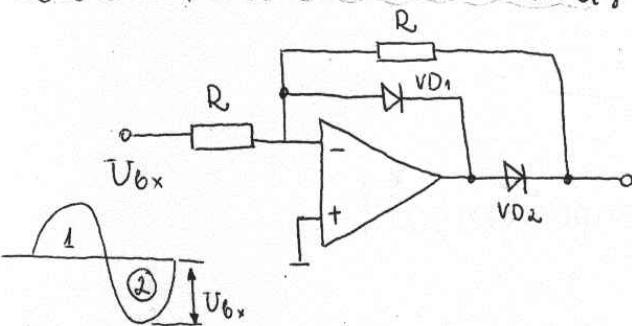


→ единопулупериоден прециз токовизпр.

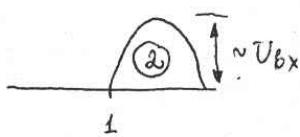

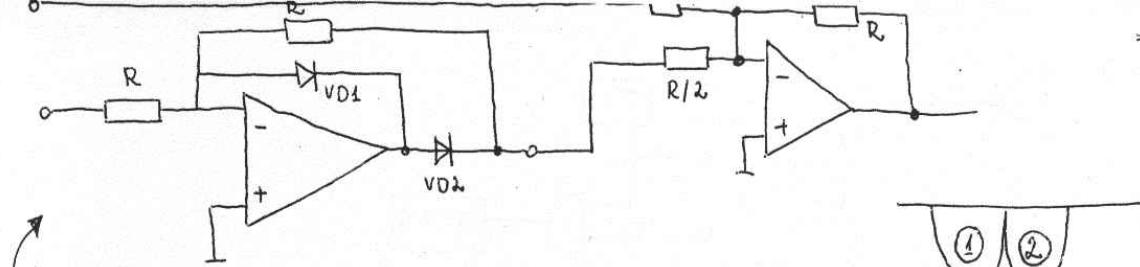

двуполупериоден преуз. токоизправ.

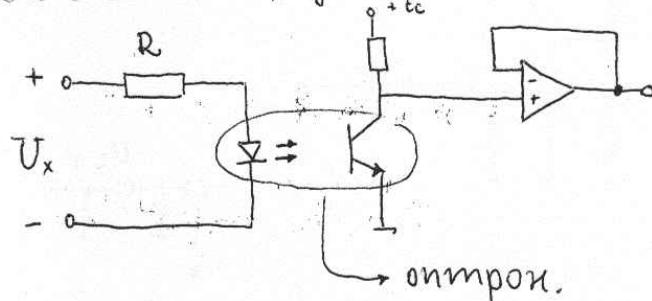Галванично предаване на const. напрежение:




Съществуват цял клас оптрокови схеми. Осн. недостатък - велик. характер на оптрона и стареенето. Търсещ недостатък е коедф. на предаване, който не е мн. точен.



Използване на изолационни усилватели:

Brown Boveri \rightarrow най-голям производител.

Пример: BB 3656 \rightarrow да ги видим!


Измерване на фазова разлика:

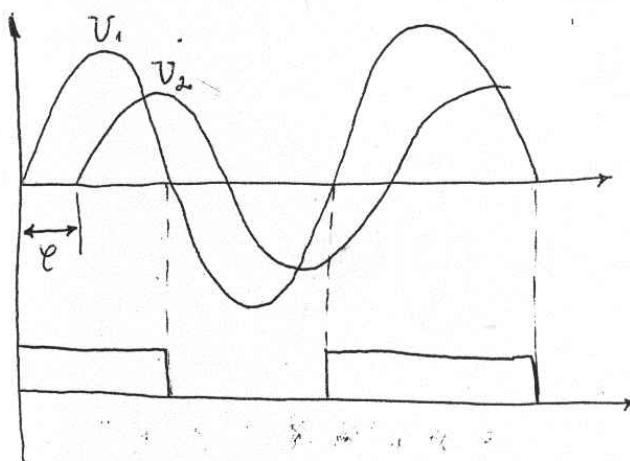

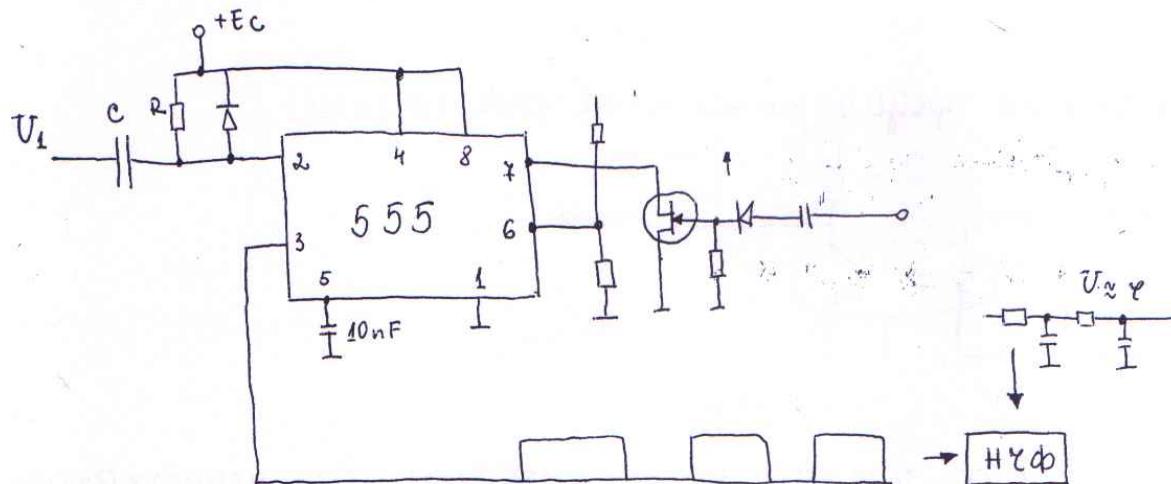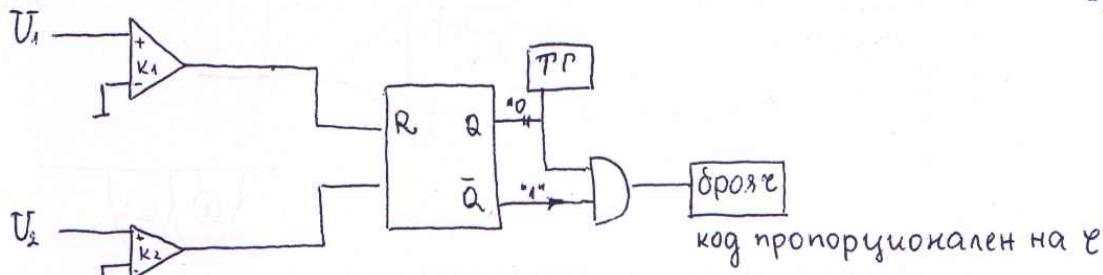

$$U = \pm \frac{t_u}{T}$$


Логаритмични усилватели:

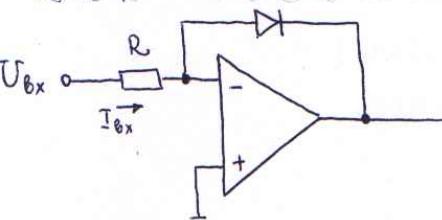

$$I_{Bx} = \frac{U_{Bx}}{R}$$

$$I_F = I_S \left(e^{\frac{qU_F}{kT}} - 1 \right)$$


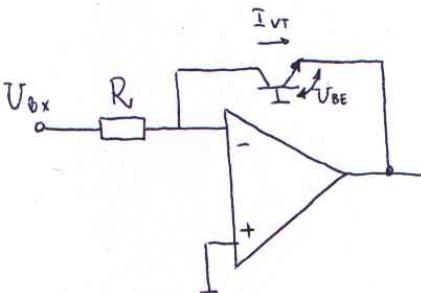
$$U_F = \frac{kT}{q} \cdot \ln \frac{I_F}{I_S}$$



$$U_{B3x} = U_{BE} = \left(\frac{kT}{q} \right) \ln \frac{I_{vr}}{I_s}$$



Измерване на ефект. ст-ст на периодичен сигнал:
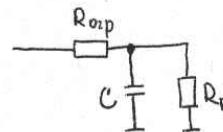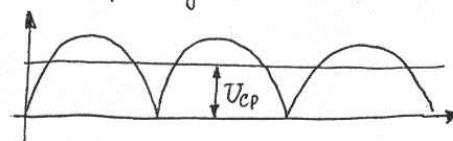
$$U_{EF} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U_{bx}^2(t) dt}$$




Блокова сх. за ефект. ст-ст:

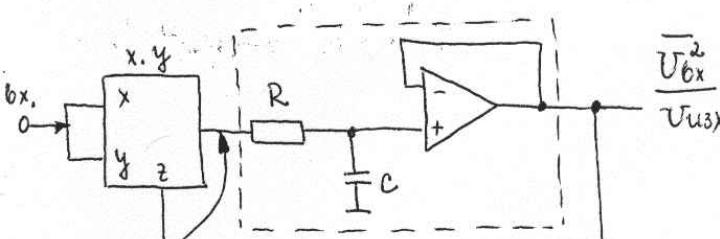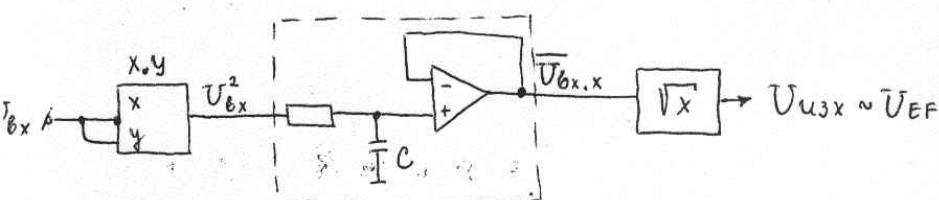
→ На променлив сигнал може мн. точно да бъде измерена чрез термодвойка.



$$\frac{U_{bx}^2}{U_{u3x}}$$

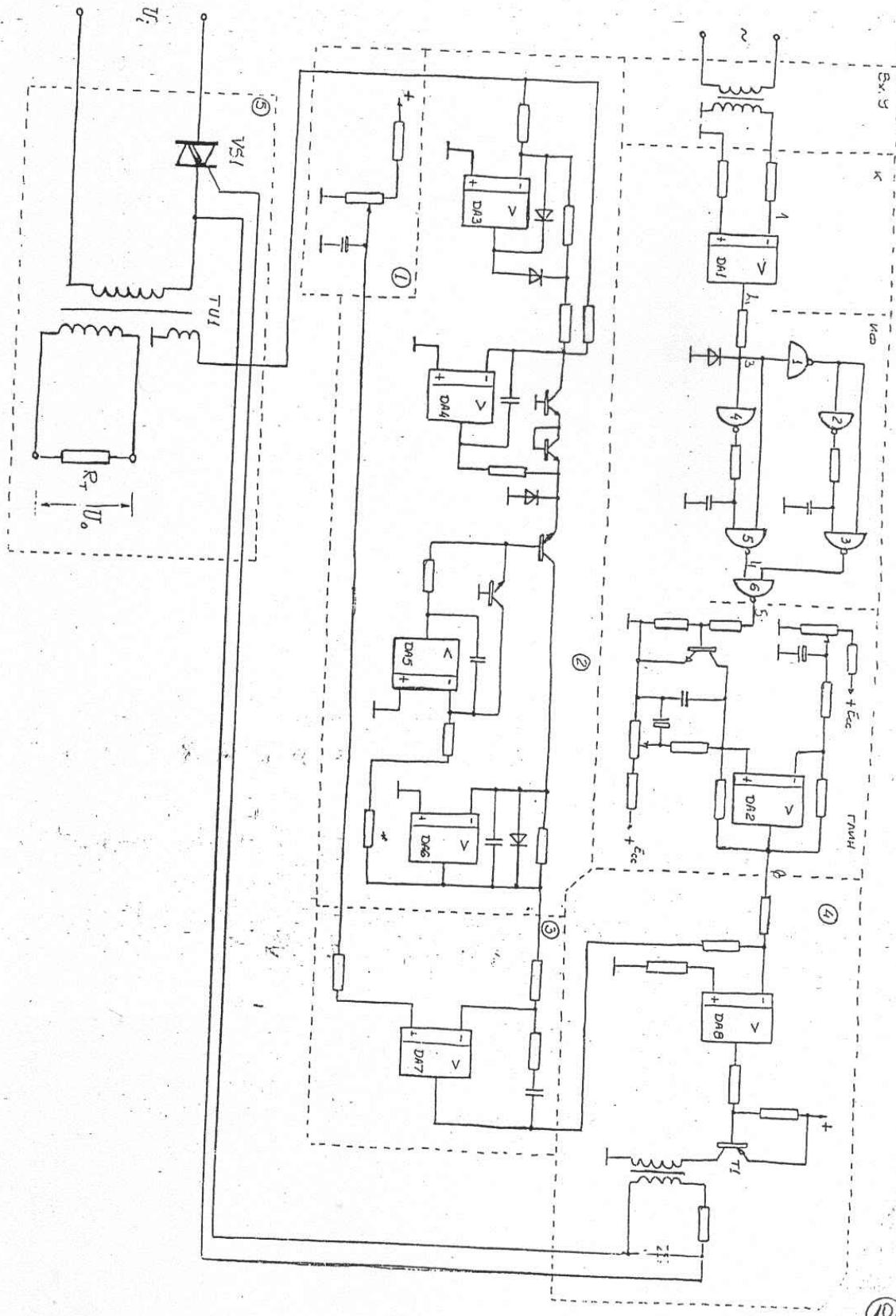

Фиг. 1.

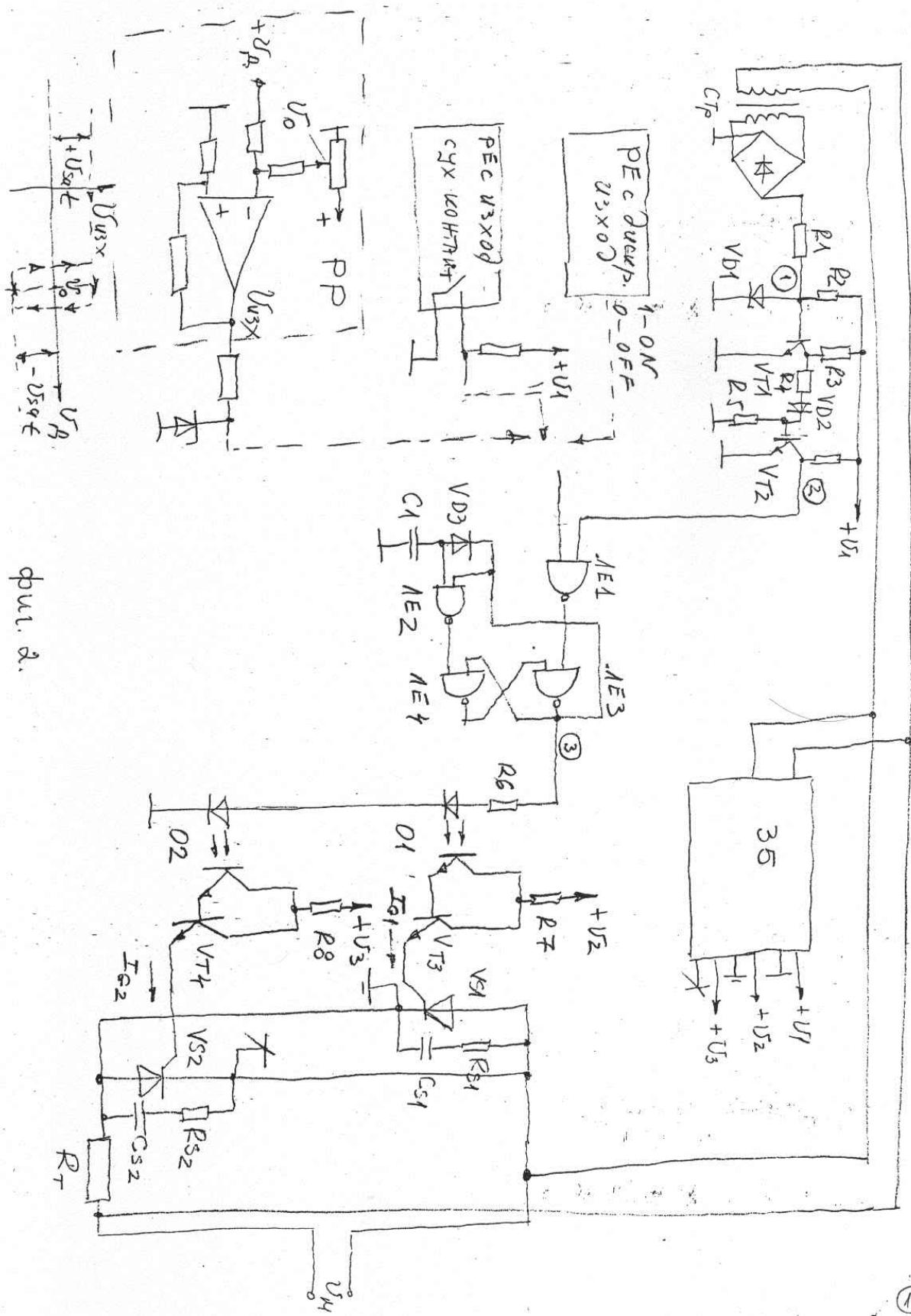


phur. 2.

Р - N
 1. 10. 2000 + log

Въпрос 4: Закони за регулиране.


Основни закони за регулиране:

* пропорционален закон

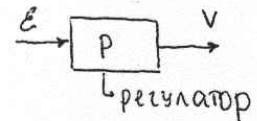


$E \rightarrow$ грешка
 $V \rightarrow$ изход
 $K_p \rightarrow$ коеф. на пропорционалност
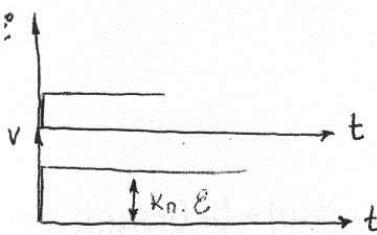
$$\textcircled{1} \quad V = K_p \cdot E$$


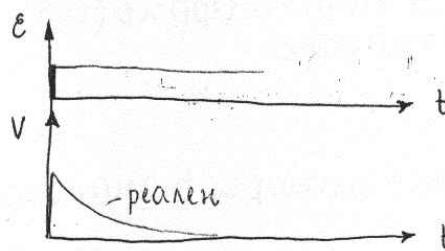
$$\textcircled{2} \quad \text{диференциален закон (D)}: \quad V = K_A \cdot \frac{dE}{dt}$$




реален регулатор PID (PD).

$$T \cdot \frac{dV}{dt} + V = K_A \cdot \frac{dE}{dt}$$


интегрален закон ($u \equiv I$)

$$V = K_u \int E dt$$

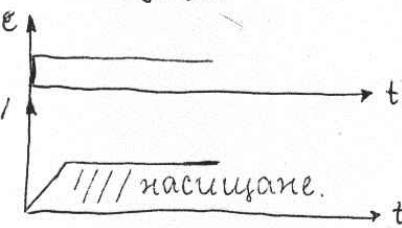


GIU

$$V = K_n \cdot E + K_u \int E dt$$

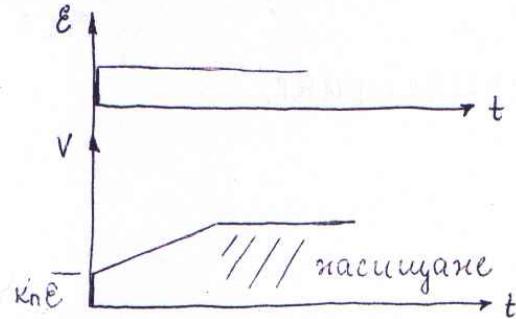

⑤ ПИД
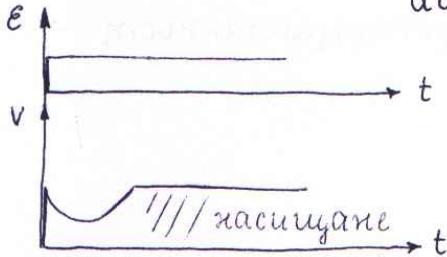
$$V = K_n E + K_u \int E dt + K_d \frac{dE}{dt}$$




Физ. съставка \rightarrow (изх. вел. се изменя скокообразно) \rightarrow въвежда се това, когато се очаква скокообразна промяна в заданието.

$\Pi \rightarrow \frac{dV}{dt} = K_n \frac{dE}{dt} \rightarrow$ търпи грещка в с-мата за регулиране (стартичка грещка) \leftarrow недостатък


$E = \text{const} \rightarrow V = \text{const.}$

I. Схемна реализация на основните регулатори в аналог
вид.

1. $\Pi \rightarrow$ идеален регулатор.

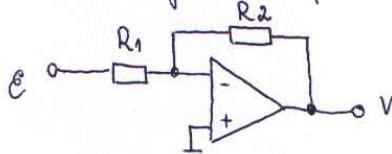


$$K_n = -\frac{R_2}{R_1}$$

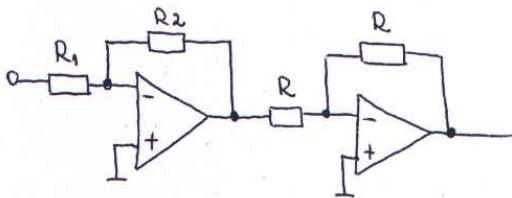


$$K_n = \frac{R_2}{R_1}$$

$$W(p) = K_n$$

2. идеален И-регулатор

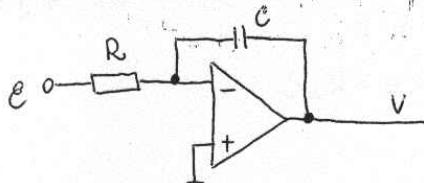

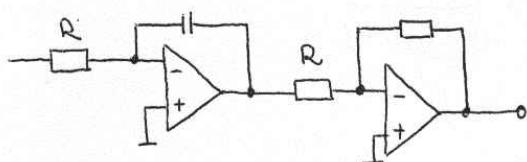
$$W(p) = \frac{K_u}{p}; \quad K_u = -\frac{1}{RC} \text{ (насижене)}$$




$$K_u = \frac{1}{RC}$$

3. JIИ регулятор

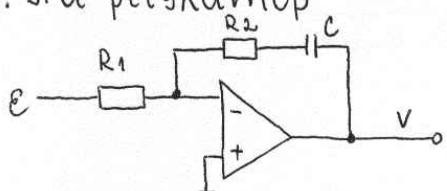


$$W(p) = K_n + \frac{K_u}{p}$$
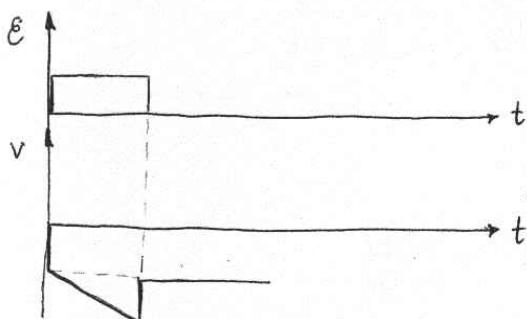
$$K_n = -\frac{R_2}{R_1}; \quad K_u = -\frac{1}{RC}$$



4.

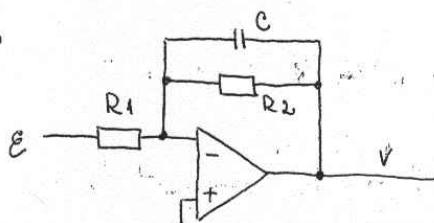


Инерционен регулятор (звено от I рег.).

$$W(p) = \frac{K}{T_p + 1}$$


$$K = -\frac{R_2}{R_1}; \quad T = R_2 \cdot C$$

5. Ø.

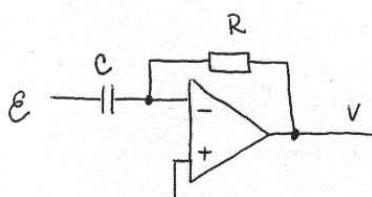

$$W(p) = K_d p; \quad K_d = -RC$$


6. JIØ.

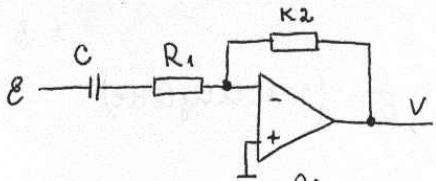


$$W(p) = K_n + K_d \cdot p$$

$$K_n = -\frac{R_2}{R_1}; K_d = R_2 C$$
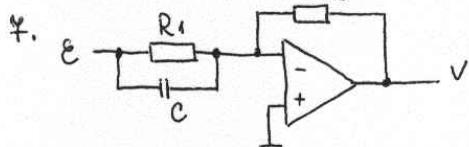
$$W(p) = \frac{R_2 \cdot C \cdot p}{R_1 \cdot C \cdot p + 1}$$



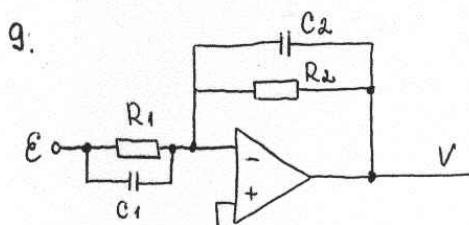
$$W(p) = \frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{R_2 C_2 p + 1}{R_1 C_1 p + 1}$$




$$W(p) = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{R_1 C_1 p + 1}{R_2 C_2 p + 1}$$

Заделенка:

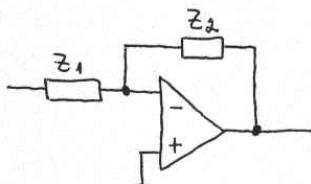

$$W(p) = \frac{Z_2(p)}{Z_1(p)}$$

ГИУД:

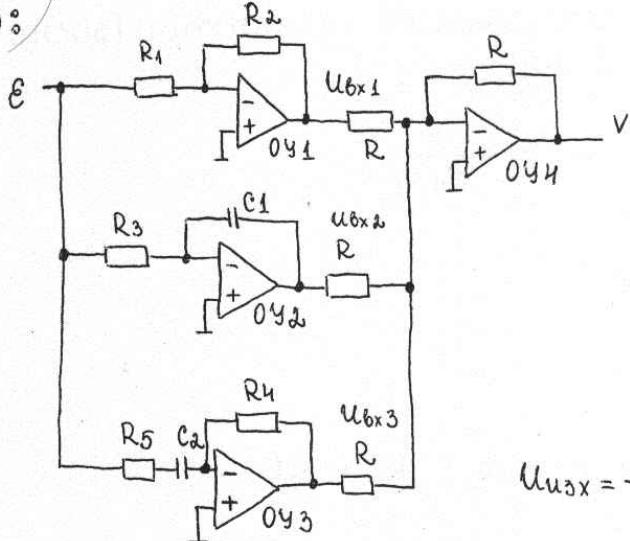

OY1 → Π


OY2 → U

OY3 → D

OY4 → инверт. Σ

$$U_{bx3} = -(U_{bx1} + U_{bx2} + U_{bx3})$$

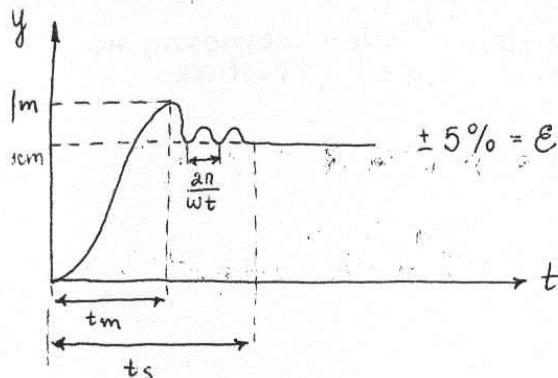II. Динамика на ел. регулатори, параметри на преходния процес.



$y \rightarrow$ изх. промина на прех. процес.

Параметри на преходния процес:

1) $t_s \rightarrow$ време на прех. процес \rightarrow време до достигане на ст-стта, в устм. режим $\pm 5\%$

$$t_s \rightarrow Y_{устм} \pm 5\%$$

2) $\sigma, \% = \frac{Y_m - Y_{устм}}{Y_{устм}} \cdot 100 \rightarrow$ пререгулиране

$$Y_{устм}$$


3) $Y_m \rightarrow$ max.

4) $t_m \rightarrow$ време за достигане на първия max.

5) $w_t \rightarrow$ честота на колебанията

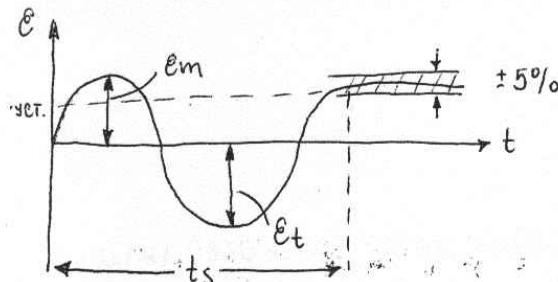6) $n_+ \rightarrow$ бр. колебания до достигане на ст-стта в установен режим.

$\epsilon \rightarrow$ грешка в с-мата за регулиране




1) $t_s \rightarrow$ време на прех. процес

2) регулиране $\sigma \% = \frac{\epsilon_t}{\epsilon_m} \cdot 100$

III. Избор на регулатор.

A) честотни оценки

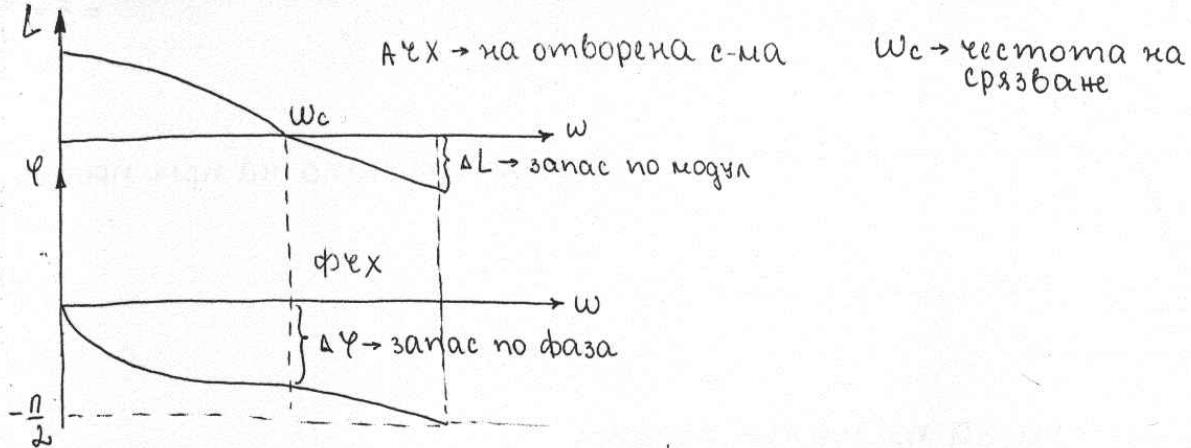


① $w_c \geq \frac{c}{t_s}$; $c = j_1 / 4\pi$ (с е константа).
най-често $c = 2\pi$

② $30^\circ \leq \Delta\varphi \leq 50^\circ$

③ $6\text{dB} \leq \Delta L \leq 10\text{dB}$

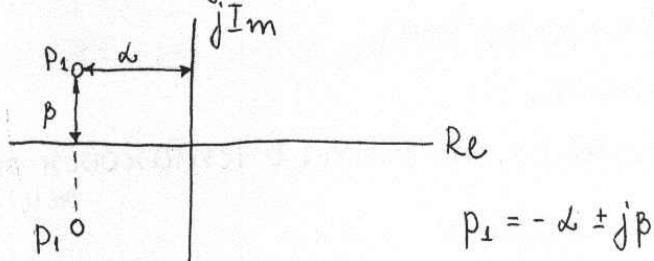
Б) Съображения, свързани с полюсите
доминиращ полюс \rightarrow полюс с най-малка по модул реална част



$$\omega \geq \frac{3}{t_s}, \beta \leq \frac{2\pi}{\ln \frac{100}{\sigma\%}}$$

Критичен режим \rightarrow достигане на незатихващи колебания

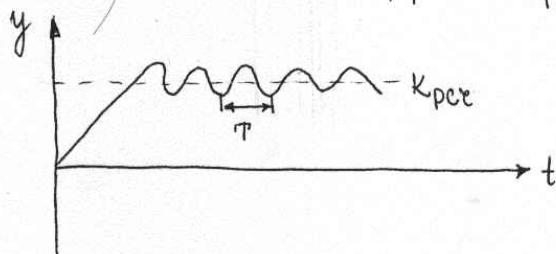т. ф-ли, които дават параметри на регулатора как да бъдат избрани, като се знаят параметрите на критичния процес.



Има обекти, които не търсят колебания в переходни процес.


не е нужно да се знаят

$$K_{th} = \frac{2,45 \cdot K_{pсе}}{0,83 \cdot \pi}$$

$$K_d = \frac{0,6 \cdot K_{pсе}}{0,125 \cdot \pi}$$

$$K_n = \frac{1}{2} K_{pсе}$$

Въпрос 5: Що е смущението в регулаторите

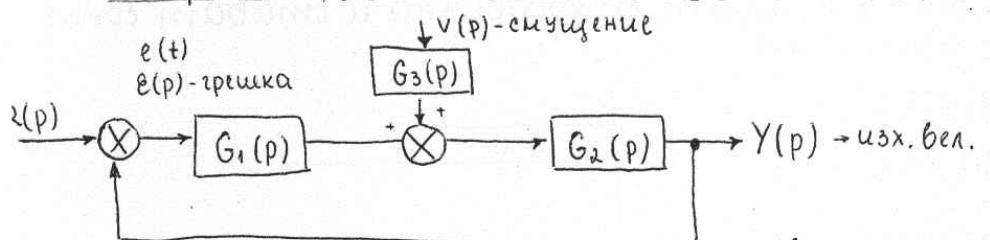

(вн. лекция 1)
(вн. лекция 2)

$$\textcircled{1} \quad Y(p) = \frac{G_1(p) \cdot G_2(p)}{1 + G_1(p) \cdot G_2(p)} \cdot R(p) + \frac{G_2 G_3}{1 + G_1 G_2} \cdot V(p)$$

$$\textcircled{2} \quad E(p) = R(p) - Y(p)$$

2') грешка по задание

$$V(p) = 0$$

$$E(p) = R(p) - \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} \cdot R(p) = R(p) \cdot \frac{1}{G_1 G_2 + 1}$$

2'') грешка по смущение

$$R(p) = 0$$

$$E(p) = 0 - Y(p) = - \frac{G_2 G_3}{1 + G_1 G_2} \cdot V(p)$$

тип на с-ната \rightarrow определя се от вида на G_1, G_2

$$G_1 G_2 = \frac{(d_1 p + 1)(d_2 p + 1) + \dots + (d_n p + 1)}{p^m (p_1 p + 1)(p_2 p + 1) + \dots + (p_m p + 1)}, \quad m > n$$

$i=0 \rightarrow$ с-ни тип 0

$i=1 \rightarrow$ с-ни тип 1

$i=2 \rightarrow$ с-ни тип 2

Грешка в с-ни за регулиране при различни вх. въздействия
при с-ни от различни тип.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{p \rightarrow 0} E(p)$$


Използват се граничните теореми от
Лапласовата трансформация.

$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{p \rightarrow 0} E(p)$
--

1) изследване на грешката при положение, че заданието = 8 = или грешката се изменя е скокообразно и става const . (степенно изменение).

$$r(t) = a; R(p) = a/p$$

$$v(t) = a; V(p) = a/p$$

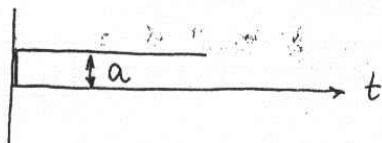

① грешка по задание

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{1}{1 + G_1 G_2} \cdot \frac{a}{p} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{a}{1 + G_1 G_2}$$

② грешка по смущение

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{-G_2 G_3}{1 + G_1 G_2} \cdot \frac{a}{p} = \lim_{p \rightarrow 0} -\frac{a \cdot G_2 G_3}{1 + G_1 G_2}$$

с-ма тип 0 \rightarrow има "р" в знаменател

$$G_1 G_2 = \frac{(d_1 p + 1)(d_2 p + 1) \dots (d_n p + 1)}{p^i (\beta_1 p + 1)(\beta_2 p + 1) \dots (\beta_m p + 1)}$$

$$(G_{1(0)}, G_{2(0)}) = K$$

$e_{\text{уст}} = \frac{a}{1 + K}$ търни грешка в установен режим, която се определя от $K (G_1 G_2)$.

$e_{\text{уст}} = -\frac{a G_2 G_3(0)}{1 + K} \neq 0$ търни статична грешка

с-ма тип 1 \rightarrow степенно изменящи се ф-ции $v(t)$ и $r(t)$.

$$i = 1$$

① $e_{\text{уст}} = \frac{a}{1 + \infty} \rightarrow 0$ грешката по задание клони към 0.


$e_{\text{уст}} = \frac{a \cdot G_2(0) \cdot G_3(0)}{1 + \infty}$ } ако р е от $G_1 \rightarrow e_{\text{уст}} = 0$
по смущение } $G_{1(0)}, G_{2(0)}$ $e_{\text{уст}} \rightarrow \text{кр. ст-ст.}$

2) заданието или грешката са линейно изменящи се.

$$V(t) = a \cdot t ; V(p) = \frac{a}{p^2}$$

= 9 =
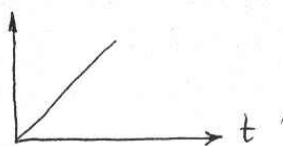
$$r(t) = a \cdot t ; R(p) = \frac{a}{p^2}$$



① но задание

$$lycm = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{1}{1+G_1 G_2} \cdot \frac{a}{p^2} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{a}{p} \cdot \frac{1}{1+G_1 G_2}$$

② но смысление

$$lycm = \lim_{p \rightarrow 0} -p \cdot \frac{G_2 G_3}{1+G_1 G_2} \cdot \frac{a}{p^2} = -\frac{a}{p} \cdot \frac{G_2 G_3}{1+G_1 G_2}$$

c-на мин 0 (p=0)

(1) $lycm \rightarrow \infty$ (но зад.) (p в знаменател) $p \rightarrow 0$

(2) $lycm \rightarrow \infty$ (но смысление)

c-на мин 1 $G_1 G_2 = \frac{k}{p}$

(1) $lycm \rightarrow \frac{a}{k}$, т.е. грешката зависи от $G_1 G_2$

$$lycm = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{a}{p} \cdot \frac{1}{1+\frac{k}{p}} \rightarrow \frac{a}{k}$$

(2) $lycm \rightarrow \frac{a G_2(0) \cdot G_3(0)}{k}$


$lycm = \lim_{p \rightarrow 0} -\frac{a}{p} \cdot \frac{G_2 G_3}{(1+\frac{k}{p})} \rightarrow \frac{a G_2 G_3}{k}$, грешката зависи не само от $G_1 G_2$, но и от $G_2 G_3$ при $p \rightarrow 0$.

без параболично взаимействие от конспекта.


3 - A
5.10.2001

= 1 =

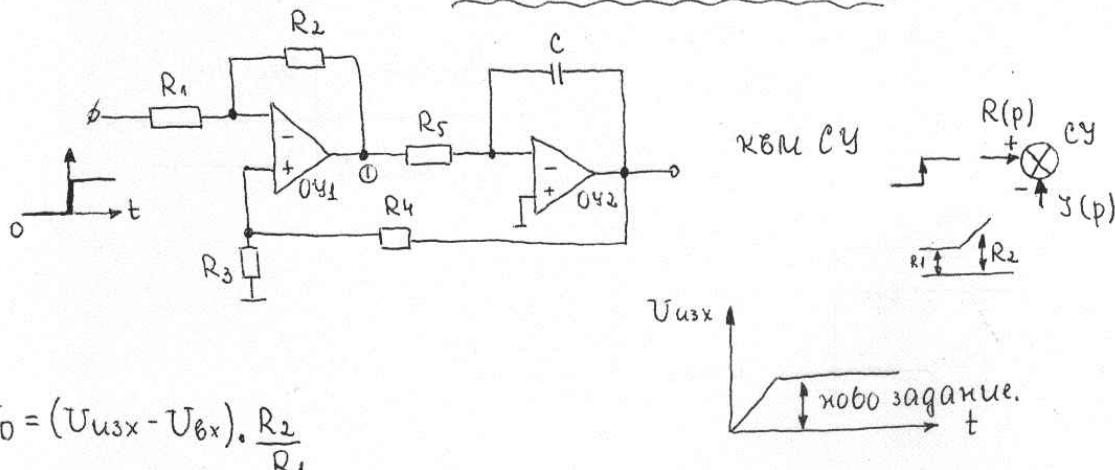
Вопрос 6: Сравнивающие устройства в аналоговом исполнении.



с ды:

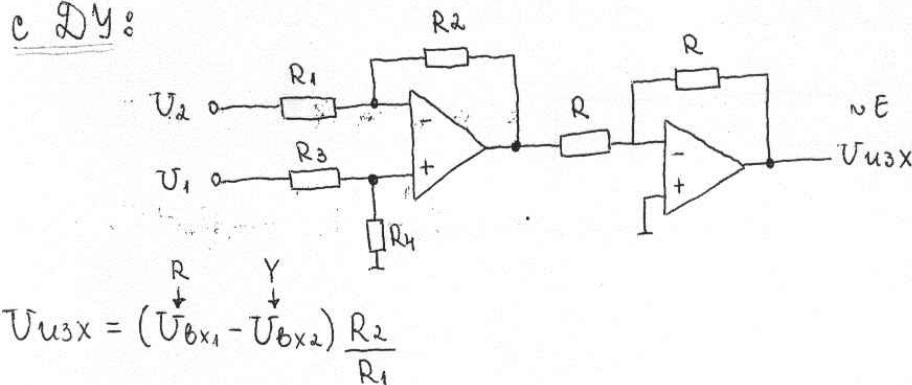


Синтезируя сумматор:



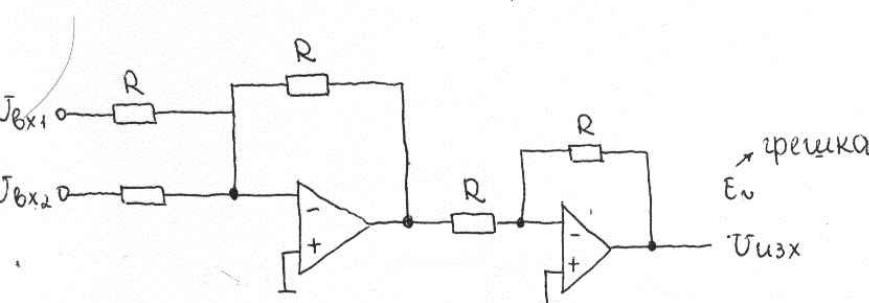


$$U_{u3x} = (U_{bx_1} + U_{bx_2})$$





!-ми наимн:

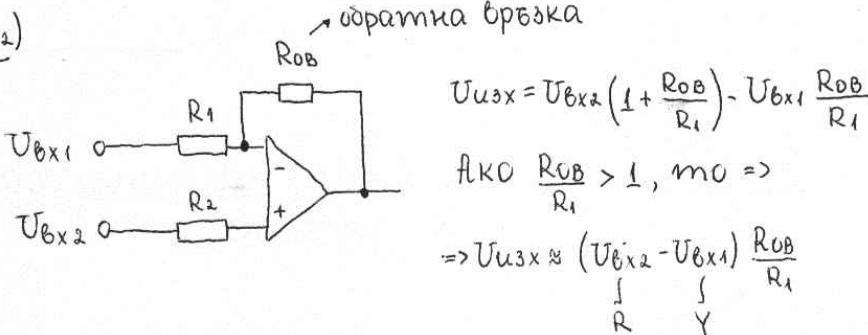


Схеми за ограничение:

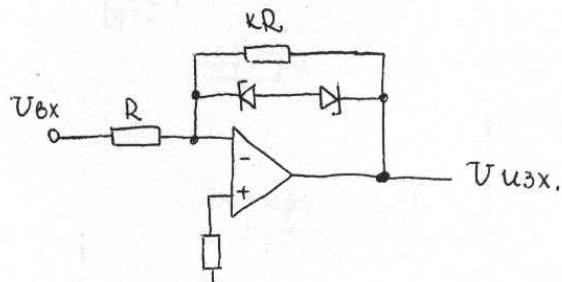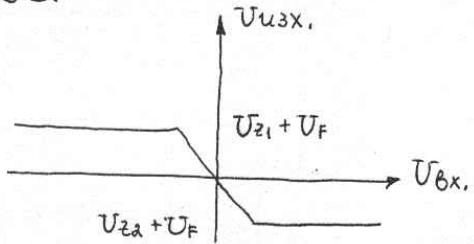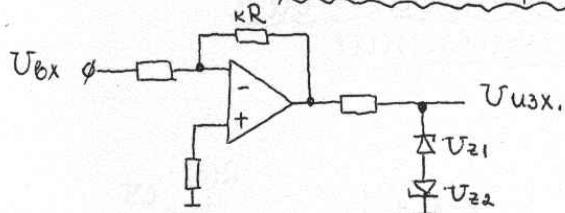


Въвеждане на зона на нечувствителност:

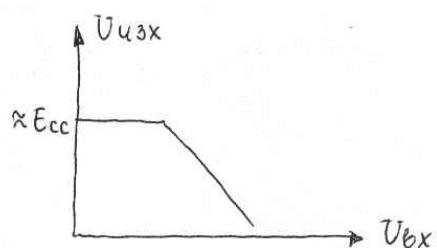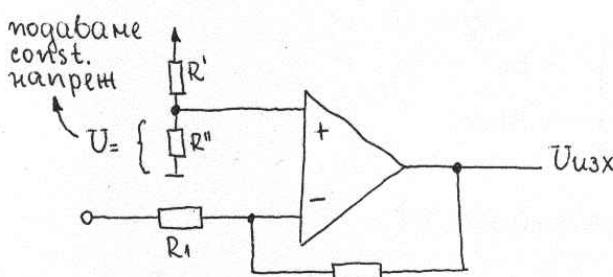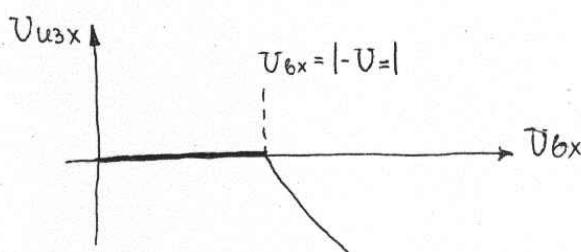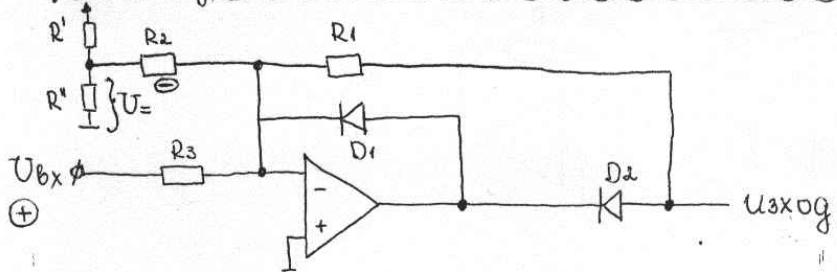

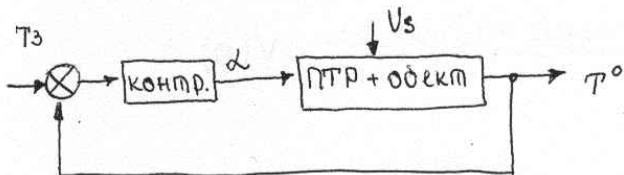Въпрос №: Компенсация на синхронизирано
въздействие



I. Регулиране по отклонение:

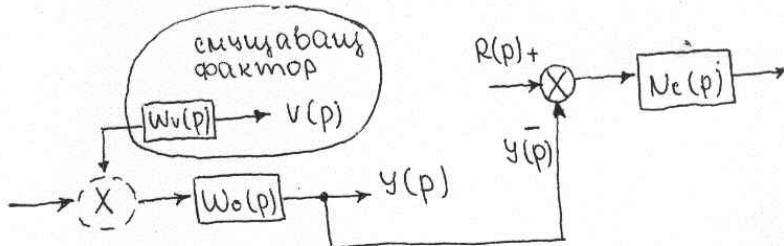


$$E(p) = R(p) - Y(p)$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{Y(p)}{R(p)} = \frac{W_c \cdot W_o}{1 + W_c W_o} ; \quad \textcircled{2} \quad \frac{Y(p)}{V(p)} = \frac{W_v \cdot W_o}{1 + W_c W_o}$$

$$\textcircled{3} \quad Y(p) = \frac{W_c \cdot W_o}{1 + W_c \cdot W_o} \cdot R(p) + \frac{W_v \cdot W_o}{1 + W_c \cdot W_o} \cdot V(p)$$


II. Компенсиран принцип:

a) компенсиращ със СУ:

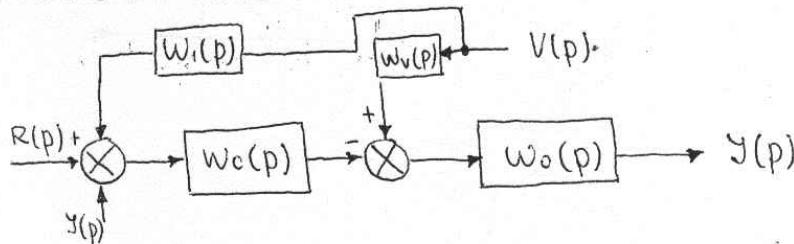


$$\textcircled{4} \quad Y(p) = \frac{W_c \cdot W_o \cdot R(p)}{1 + W_c \cdot W_o} + \frac{(W_v + W_1 \cdot W_c) W_o \cdot V(p)}{1 + W_c \cdot W_o}$$

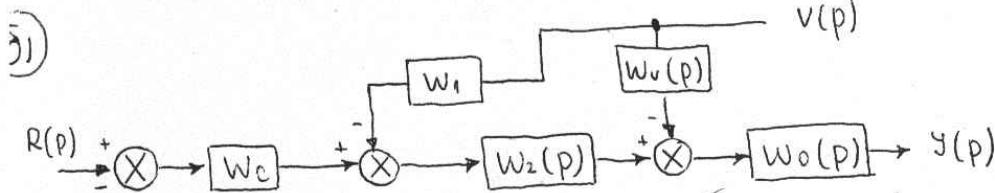От \textcircled{4} \Rightarrow \boxed{W_1 = -\frac{W_v}{W_c}} \textcircled{5}



$$\textcircled{6} \quad Y(p) = \frac{W_c \cdot W_2 \cdot W_0 \cdot R(p)}{1 + W_c \cdot W_2 \cdot W_0} + \frac{W_r \cdot W_0 - W_1 \cdot W_2 \cdot W_0}{\dots \dots \dots} \cdot V(p)$$

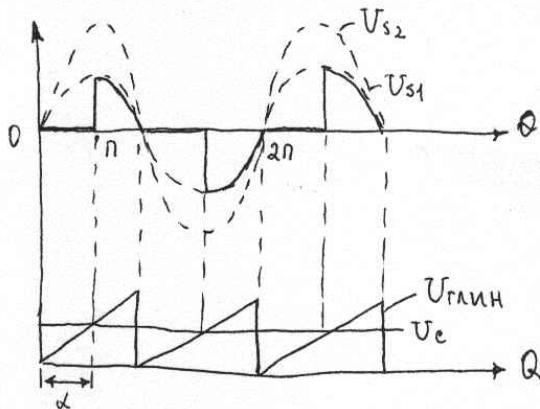
$$W_r \cdot W_0 - W_1 \cdot W_2 \cdot W_0 = 0$$



Ако имаме $U_{S2} > U_{S1}$, то можем да го регулираме по 2 начини:

- * промяна на $U_{\text{ГЛИН}}$ (намаление на наклона)
- * промяна на U_c




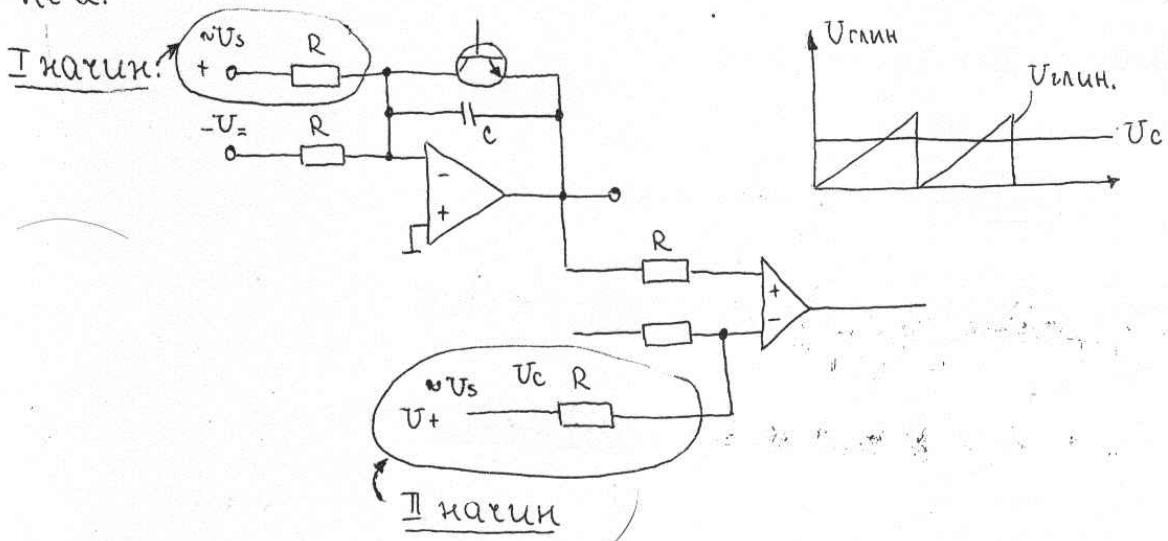
Както и двете довеждат до промяна на ъгъла на регулатора.




П.к.
2. 10. 2007г.

Вопрос 8:
Схемы с релейно действием.
(релейный регулятор).

= 1 =

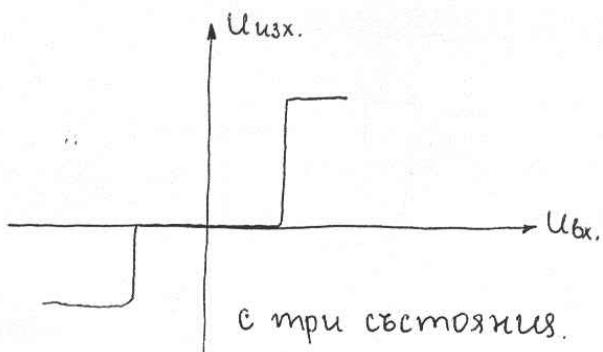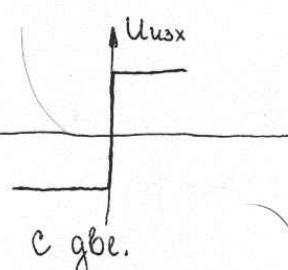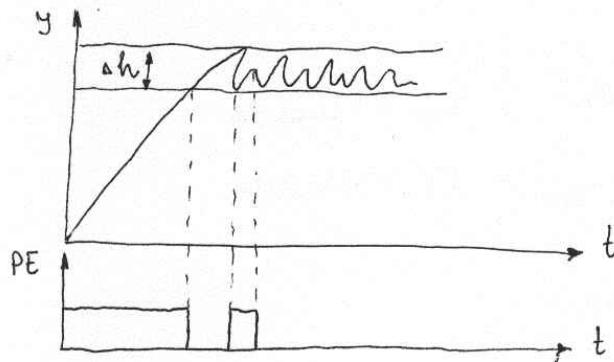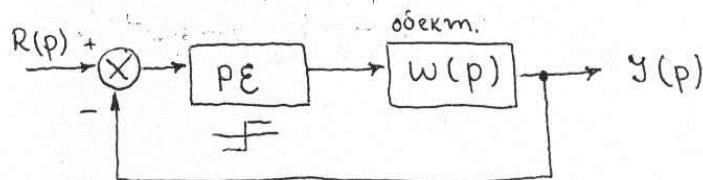


I. Схемы с релейно действием с ОУ

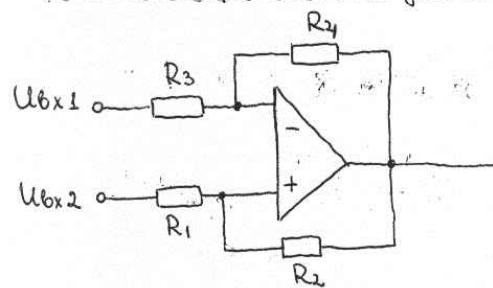


$$\beta_n = \frac{R_1}{R_1 + R_2}; \quad \beta_d = \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$

$$\beta_n > \beta_d.$$


④ инв. релеен елемент

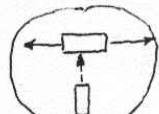

за транслиране
на абсолютната ос

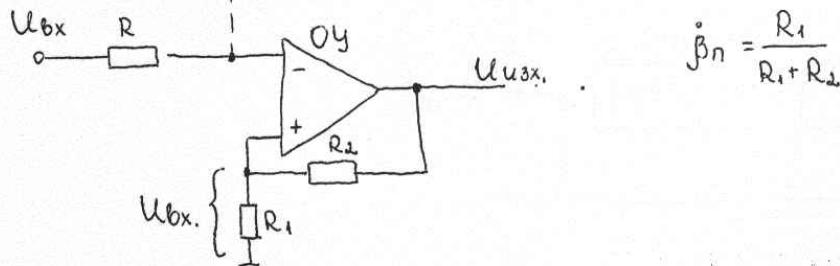


$$\beta_n = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

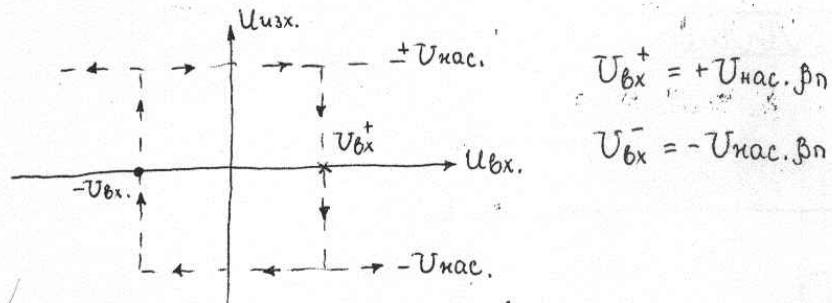

$$U_{Bx}^+ = +U_{Hac} \cdot \beta_n$$


$$U_{Bx}^- = -U_{Hac} \cdot \beta_n$$

⑤ неинв. релеен елемент

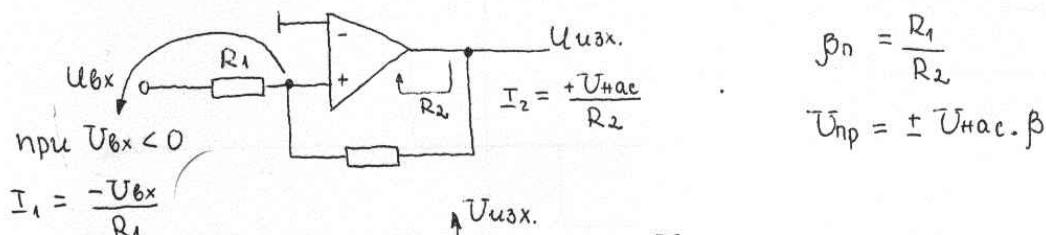


$$\beta_n = \frac{R_1}{R_2}$$


$$U_{Bx} = \pm U_{Hac} \cdot \beta$$

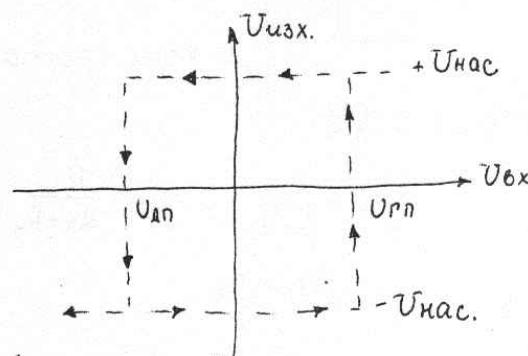



⑥ сх. със задаване на нивата:

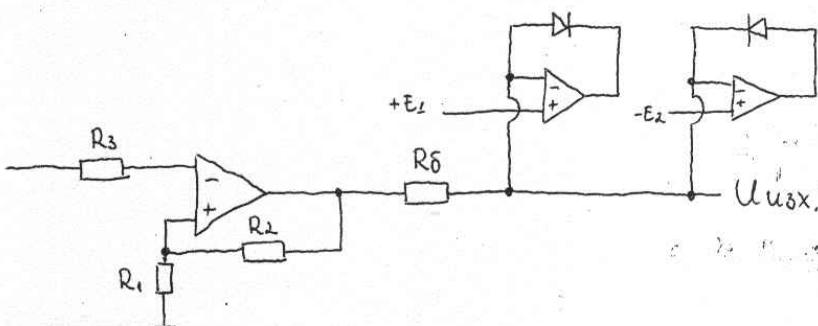


$$\beta_n = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

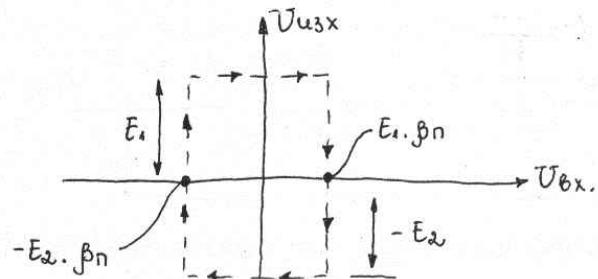


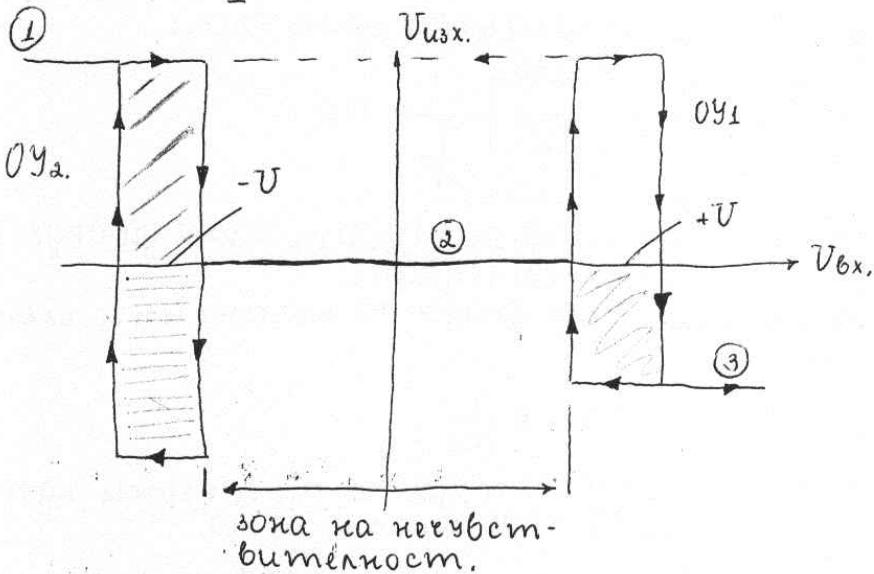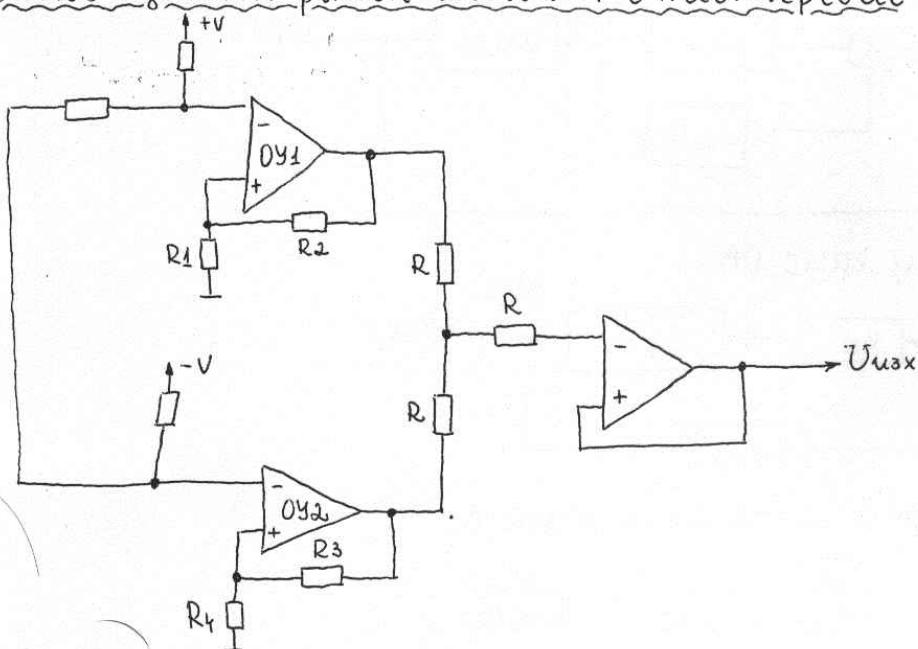*Трипозиционный релейный элемент с хистерезисом




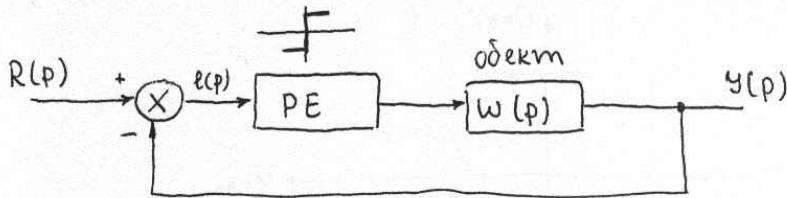

От тази структура се преминава към:

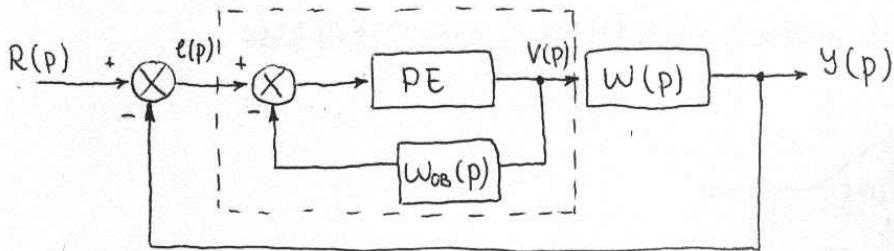


Разглеждаме само DB:

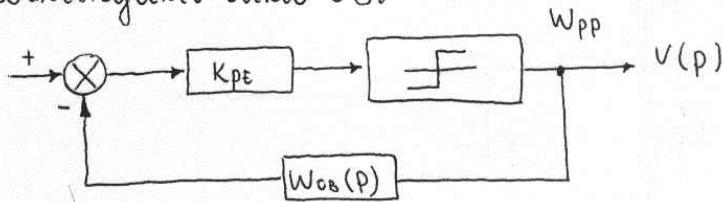

Представлява затворена с-ма с:

$$\frac{V(p)}{e(p)} = w(p) = \frac{K_{PE}}{1 + K_{PE} \cdot W_{ob}(p)} \approx \frac{1}{W_{ob}(p)}$$

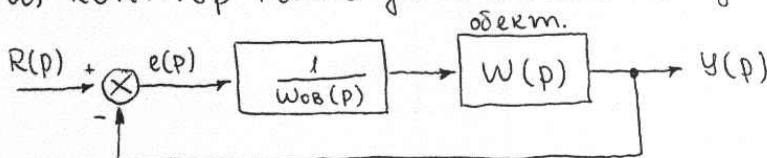Членът контур може да се замени с един блок:



Проведенето на новата сх. за регулиране може да бъде извънено с апарат за линейно изследване.

С-мите, включващи релейни схеми са нелинейни схеми за регулиране.

$$\textcircled{1} \quad W_{ob} = K_p$$

↓
пропорц.
звено.

$$W_{pp} \approx \frac{1}{K_p}$$

Структурата ще се държи като пропорционално звено.

$$\textcircled{2} \quad W_{ob} = \frac{K}{1 + T_p} \quad \text{инерц. звено от I би ред.}$$

$$W_{pp} = \left(\frac{1}{K_p} \right) + \left(\frac{T}{K_p} \right) \cdot P$$




кооф. на диф-
рецириране.

$$3) W_{OB} = \frac{K_P}{L + T_P}$$

$$W_{PP} = \frac{1}{K_P} + \frac{T}{K} = K_P + K_I \cdot \frac{1}{P}$$

K_I коеф. на интегриране

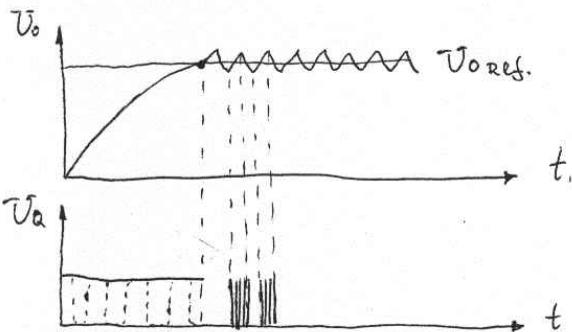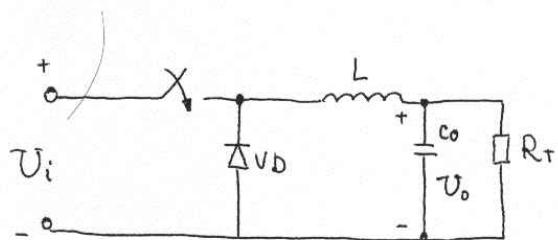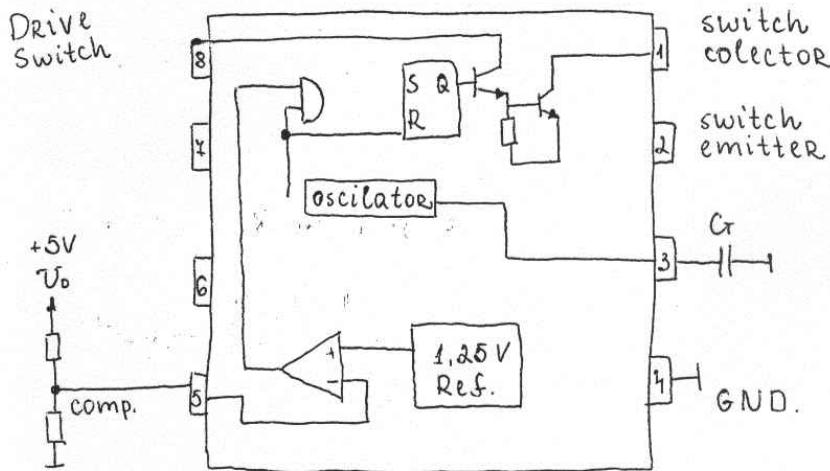Дипонер за УС с хистерезисно регулиране.
MC 34063 (Motorola)



Е.Р.-
12.11.2007г.

= 1 =


Въпрос 10: PLL - схеми

PLL - схеми:

NA 560 ÷ 565 - signeties

HA 2800 - Harris

Структурна схема:

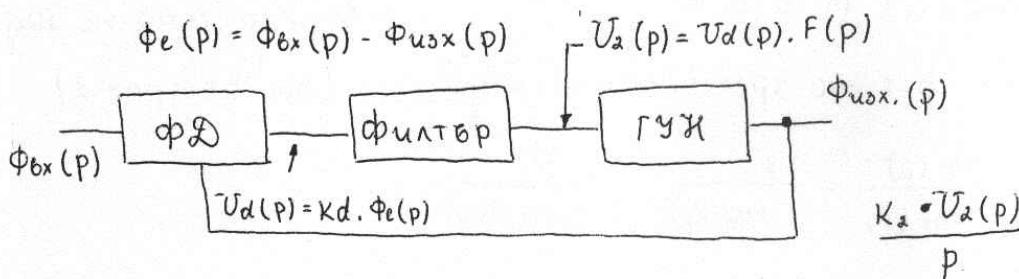


$\Phi \rightarrow$ фаза

$\phi\ddot{d} \rightarrow$ фазов детектор (измерва дифазирането на управляващия сигнал)

фильтър \rightarrow честотен

ГУЧ \rightarrow генератор, управляем с напреж.

Следната ех:

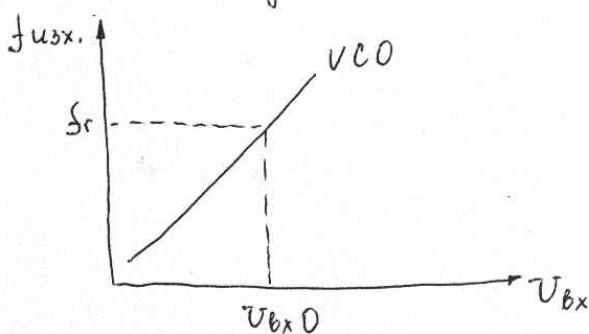

$f_r \rightarrow$ собствена чест. на генерация.

① $\Phi_e(p) = \Phi_{Bx}(p) - \Phi_{usx}(p) \rightarrow$ грешка от дифазиране.

② $U_d(p) = K_d \cdot \Phi_e(p) \rightarrow$ на изхода на фД.

$F(p) \Rightarrow$ предавам. ф-та на ЧЧФ.

③ $U_a(p) = U_d(p) \cdot F(p)$

ТКO $\Delta \omega = K_a \cdot \Delta U_{Bx}$

ТКO $\Delta \omega = \frac{d\varphi}{dt} = p \cdot \dot{\varphi}_{usx}(t)$

Контур за захващане на фазите → Phase Locked Loop (PLL)

$\hat{w}_o(p) = \frac{K_d \cdot K_2 \cdot F(p)}{p} \rightarrow$ предават. ф-з на отворена с-ма.

$$U(p) = \frac{\Phi_{\text{иск}}(p)}{\Phi_{\text{бх}}(p)} = \frac{\hat{w}_o(p)}{1 + \hat{w}_o(p)} = \frac{K_d \cdot K_2 \cdot F(p)}{p + K_d \cdot K_2 \cdot F(p)} = \frac{K \cdot F(p)}{p + K \cdot F(p)} = H(p)$$

Заместваме ④ и ⑤ \Rightarrow предават. ф-з на зам-
творена с-ма по задание.

Предават. ф-з по грешка от задание (вн. Въпрос 1)

$$W_e(p) = \frac{\Phi_e(p)}{\Phi_{\text{бх}}(p)} = \frac{1}{1 + \hat{w}_o(p)} = \frac{p}{p + K \cdot F(p)}$$


Видове КЧФ, използвани при PLL и особености на техни-
ки предават. ф-ци

Сл. Линсва КЧФ, т.е. $F(p) = 1$ (контур от I-ти рег).

$$H(p) = \frac{K}{p + K}; W_e(p) = \frac{p}{p + K}$$

* фазов контур от II-ти рег:


* пасивен филтър:

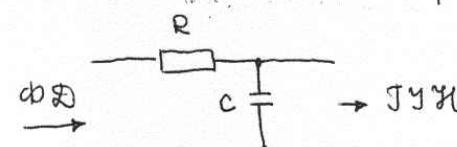

$$F(p) = \frac{1}{p \cdot T + 1}; T = R \cdot C \rightarrow$$


$$\rightarrow H(p) = \frac{k/T}{p^2 + \frac{p}{T} + \frac{k}{T}}$$

* активен филтър (JU-регулатор):

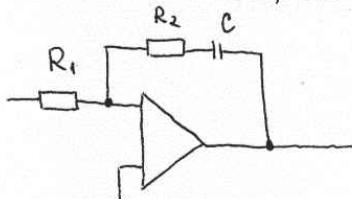

$$F(p) = \frac{p \cdot T_2 + 1}{p \cdot T_1}; T_1 = R_1 \cdot C; T_2 = R_2 \cdot C$$

* фазов контур от III-ти рег:

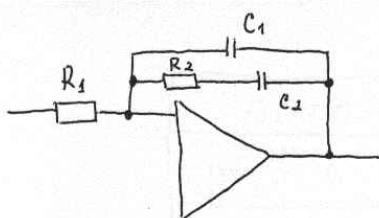

$$F(p) = \frac{p \cdot T_2 + 1}{p \cdot T_1 (p \cdot T_3 + 1)}$$

$$T_1 = R_1 \cdot C_2$$

$$T_2 = R_2 \cdot C_2$$

$$T_3 = R_2 \cdot C_1$$

Въпрос № 5 → уравнения на грешките!

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Phi_e(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \Phi_e(p) \rightarrow \text{грешка от безкрайност} = \Phi_e(\infty)$$

$$\Phi_e(p) = \frac{P}{p + K \cdot F(p)} \cdot \Phi_{bx}(p)$$

Видът на $\Phi_{bx}(p)$ се определя от вида на съмнаващото действие:

1. $\Phi_{bx}(p) = \frac{\Phi_{bx}}{p} \rightarrow$ при стъпално изменение на фазата

2. Стъпално изменение на f :

$$\Phi_{bx}(p) = \frac{\Delta W}{p^2}$$

3. Лин. изменение на f :

$$\Phi_{bx}(p) = \frac{\Delta W}{p^3}$$

за контур от I^{bu} ред:

$$\Phi_e(\infty) = \lim_{p \rightarrow 0} p \left[\frac{P}{p + K} \Phi_{bx}(p) \right]$$

1ен: $\Phi_{bx}(p) = \frac{\Phi_{bx}}{p} \rightarrow$ грешката е 0


2ен: $\Phi_{bx}(p) = \frac{\Delta W}{p^2}; \quad \frac{\Delta W}{K} = \text{const}$

3ен. $\Phi_{bx}(p) = \frac{\Delta W}{p^3}; \quad \frac{\Delta W \cdot t}{K} \text{ при } t \rightarrow \infty \Rightarrow \text{грешката} \rightarrow \infty$

Градиента за грешките:

Изменение на входа	Изменение на грешката		
	1 ви реж	2 ви реж	3 ви реж.
Степенно изменение на фаза	0	0	0
Степенно изменение на част.	$\Delta \omega / K$	0	0
Лин. изменение на час.	$\frac{\Delta \omega \cdot t}{K} \rightarrow \infty$	$\frac{\Delta \omega}{K} \cdot T$	0


фазов детектор с умножител

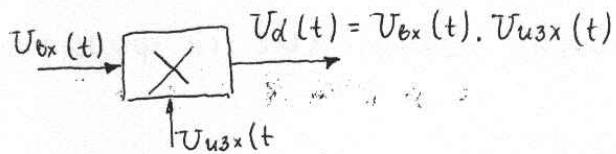

$$U_{bx}(t) = \sin(\omega t + \Phi_{bx})$$


$$U_{u3x}(t) = \cos(\omega t + \Phi_{u3x})$$
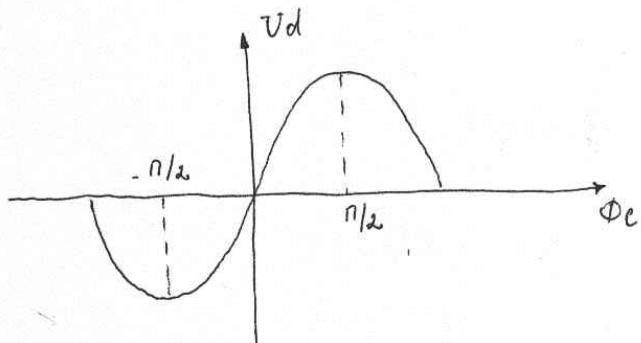
$$U_d(t) = \frac{1}{2} \sin(\Phi_{bx} - \Phi_{u3x}) + \dots \text{ всичко пасам се филтрира.}$$



Пакет детектор се използва при малки дедифазирания.

локова сх. на цифров филтър:

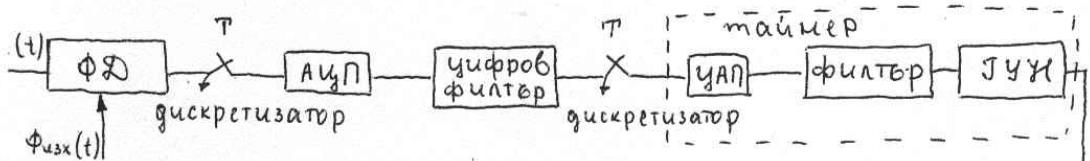


С-мата работи с никакъв такт - Т.


Последните 3 блока могат да се направят във вид на таймер.

Основни приложения на схемите (PLL):

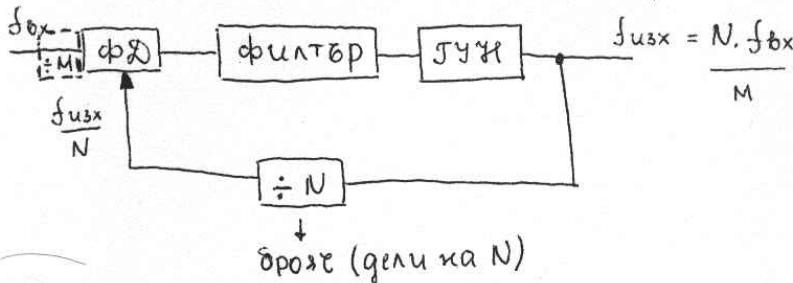- * в обл. на комуникационната техника → типично приложени:
 - чест. и фазови демодулатори
 - тонални дешифратори
- * синтезатори на чест.




* Регулиране скоростта на движател:

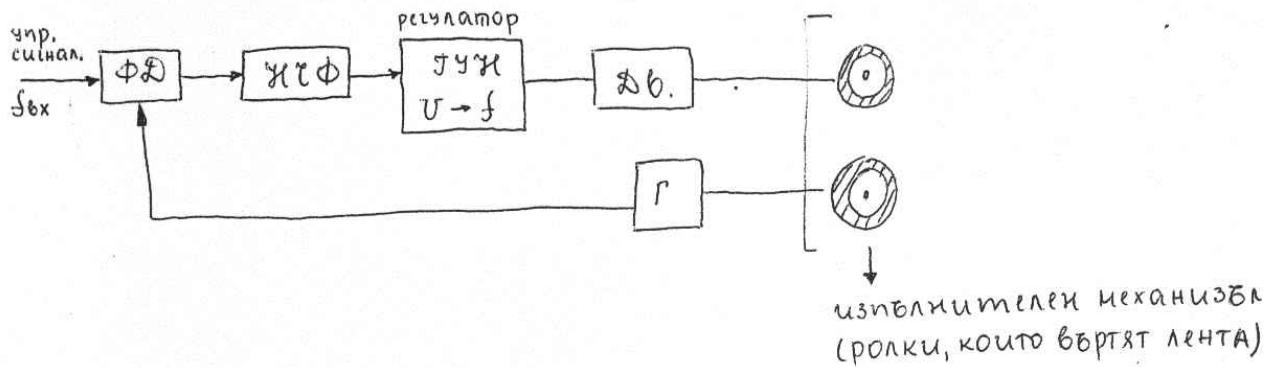

Е. П. Р.
10.15.2007г.

=1:

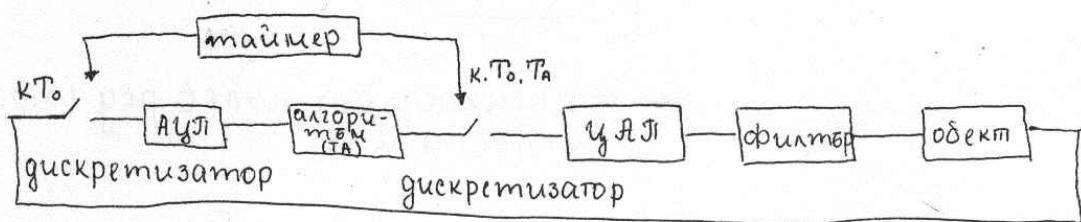Въпрос 11: Числови с-ми за управление. Числови регулатори.



Блокова сх. на ЧСУ

Цикъл с-ма не може да работи непрекъснато. Осн. такт на работата се задава от таймера. ($T_0 \rightarrow$ такт, с който се работи с-мата). Във всяка такта с-ма може да има СУ.

$T_A \rightarrow$ време на изчисляване на алгоритма.

Изх. вел. на рег. е готова след $kT_0 + T_A$ време.


$T_A \ll T_0$, при което се приема, че двата дискретизатора работят синхронно.

Филтър \equiv фиксатор.


Основни проблеми:

1. Избор на такта T_0 (колкото T_0 е по-малко, толкова с-мата се приближава към аналогов

фиксатор от кулем рег \Rightarrow (ZOH)

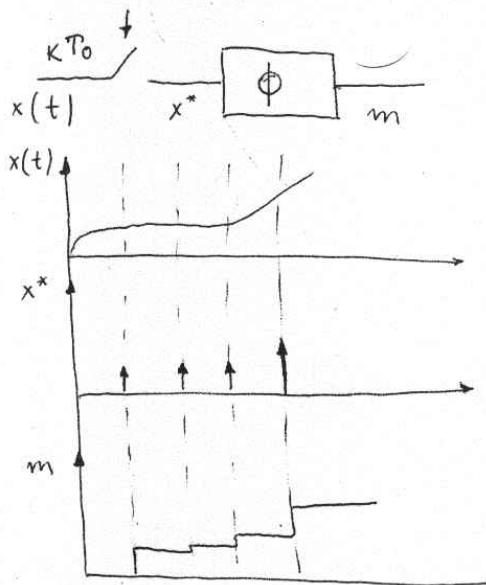

С-ма S/H:

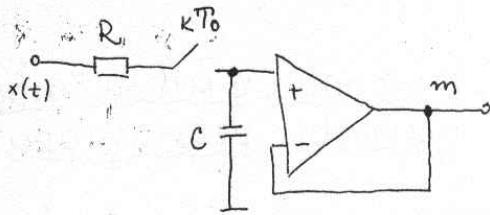


$$H(p) = \frac{m(p)}{x^*} = \frac{1 - e^{-pT_0}}{p} \rightarrow \text{Фиксатор от нулев ред (предавателка ф-8)}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} (j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1}{j\omega} \left(1 - \frac{1}{1 + j\omega T_0} + \frac{(j\omega T_0)^2}{2!} + \dots \right) \approx \frac{T_0}{1 + pT_0}$$

$$F(z) = [F(p)]_{p=\frac{1}{T_0} \cdot \ln z} \rightarrow \text{Дискретно преобразуване на лаплас.}$$

$$z = e^{pT_0}$$
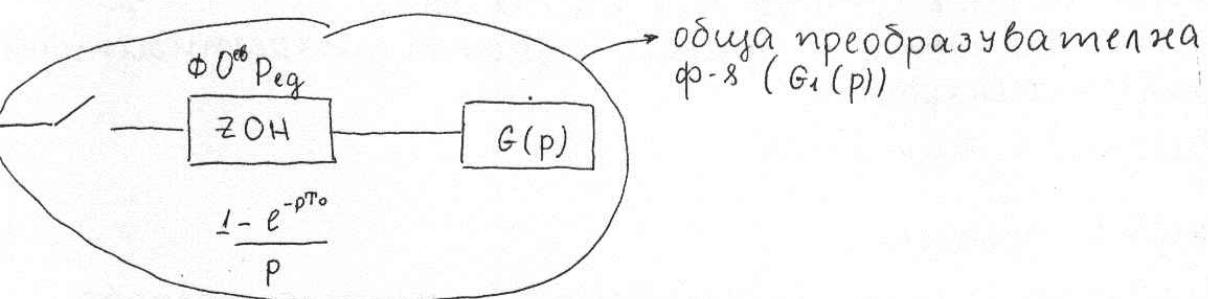
$$H(z) = Z \left(\frac{1 - e^{-pT_0}}{p} \right) = \frac{z-1}{z} \cdot Z \left(\frac{1}{p} \right) = 1$$



$$G_1(p) = Z \left(\frac{1 - e^{-pT_0}}{p} \cdot G(p) \right) = \frac{z-1}{z} \cdot Z \left(\frac{G(p)}{p} \right)$$

Алгоритми за намидане на $G(p)$:

Метод на Ойлер:

$$z = e^{pT_0} \text{ по принцип}$$

$$z = e^{pT_0} \approx 1 + pT_0 \rightarrow p \rightarrow p' = \frac{z-1}{T_0}$$

$$p \text{ се заменя с } p' = \frac{z-1}{T_0}. \text{ Тогава } \Rightarrow H(z) = G(p')$$

Метод на обратната разлика

$$z = e^{pT_0} \approx \frac{1}{1 - pT_0} \rightarrow p' = \frac{z-1}{z - T_0}$$


III. Метод на трапеуза:

$$z = e^{\frac{p T_0}{2}} \approx \frac{1 + \frac{p T_0}{2}}{1 - \frac{p T_0}{2}} \rightarrow p' = \frac{z}{T_0} \cdot \frac{z-1}{z+1}$$

Избор на основен такт T_0 : Знаем АЧХ на аналог. с-ма,
знаем ω_0 . Тогава:

$$T_0 \cdot \omega_0 \approx 0,15 = 0,5$$

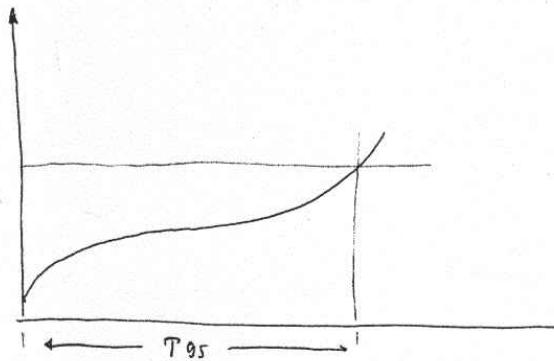Предимства на ЧСУ: 1. голема стабилност
2. шумоустойчивост.



Довиждаме поведението на с-мата и знаем T_{95} (т.за ко то $x(t)$ достигна 95% от ст-смята си).

$$\frac{T_0}{T_{95}} = \frac{1}{5} \div \frac{1}{15}$$

1. Груп рег. на поток $T_0 = 1-3s$
2. Груп рег. на ниво $T_0 = 5-10s$
3. — II — на нападане $T_0 = 1-5s$
4. — II — на t° $T_0 = 10-20s$

T_0 трябва да се съобрази с такта на самия обект (пример преобразуватели DC/DC, PWM - преобразуватели) !!!

? Как да си направим в цифров вид аналоговия регулатор (PID-закон)?

$u(t) \rightarrow$ изх. в непрекъс. с-ма

$e(t) \rightarrow$ грешка в -II -II -II -

$u(k) \rightarrow$ изх. вел. в к-тий момент на дискретен регулатор

$e(k) \rightarrow$ грешка в -II -II -II -

$$u(t) = k (e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(z) dz + T_0 \frac{de(t)}{dt})$$

PID-закона има 2 варианта в цифри. вид:


I - като площ на правоъгълник:

$$u(k) = K_D \left\{ e(k) + \frac{T_0}{T_{ID}} \sum_{i=0}^k e(i-1) + \frac{T_{DD}}{T_0} [e(k) - e(k-1)] \right\}$$

Дискретен аналог на PID-закона

Въображението за избор на K_D, T_{ID}, T_{DD} :

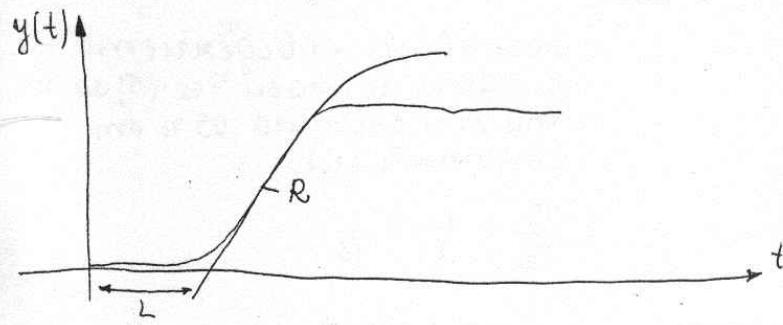Нека това е прех. х-ка на отб. аналог. с-ма:



вид на регулатор	K_D	T_{ID}	T_{DD}
P	$1/R_L$	-	-
PI	$0,9/R_L$	$3L$	-
PID	$1,2/R_L$	$2L$	$0,5L$

$$\frac{T_0}{T_{DD}} \approx 0,1 \div 0,5$$

$$\frac{T_0}{L} \approx 0,2 \div 1$$

за избор на T_0

Рекурентни алгоритми за опред. на $\sum_{i=1}^k e(i)$:

$$l(k-1) = K_0 \left\{ e(k-1) + \frac{T_0}{T_{ID}} \sum_{i=0}^{k-1} e(i-1) + \frac{T_{DD}}{T_0} [e(k-1) - e(k-2)] \right\}$$

$$l(k) - u(k-1) = q_0 e(k) + q_1 e(k-1) + q_2 e(k-2)$$

$$U(k) = u(0) + q_0 \cdot e(k) + q_1 \cdot e(k-1) + q_2 \cdot e(k-2)$$

известо: $q_0 = K_D \left(1 + \frac{T_{DD}}{T_0} \right)$

$$q_1 = -K_D \left(1 + \frac{2T_{DD}}{T_0} - \frac{T_0}{T_{ID}} \right)$$

$$q_2 = K_D \cdot \frac{T_{DD}}{T_0}$$

II. Метода на тренея:

$$u(k) = K_D \left\{ e(k) + \frac{T_0}{T_{DD}} \left[\frac{e(0) + e(k)}{2} + \sum_{i=1}^{k-1} e(i) \right] + \frac{T_{DD}}{T_0} [e(k) - e(k-1)] \right\}$$

В този случай се прилага рекурентни алгоритъм но:

$$q_0 = K_D \left(1 + \frac{T_0}{2T_{ID}} + \frac{T_{DD}}{T_0} \right)$$


$$q_1 = -K_D \left(1 + \frac{2T_{DD}}{T_0} - \frac{T_0}{2T_{ID}} \right)$$

$$q_2 = K_D \cdot \frac{T_{DD}}{T_0}$$

Предполагаме $e(k)$ е единична ф-8:

$$e(k) = \begin{cases} 1 & \text{за } k \geq 0 \\ 0 & \text{за } k < 0 \end{cases}$$

Извада $u(0) = q_0$

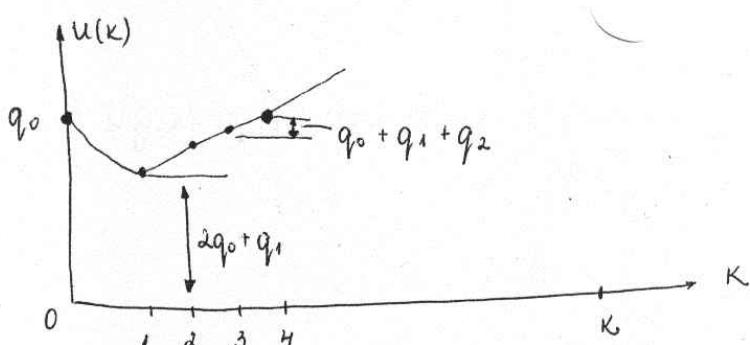

$$u(1) = u(0) + q_0 + q_1 = 2q_0 + q_1$$

$$u(2) = u(1) + q_0 + q_1 + q_2 = 3q_0 + 2q_1 + q_2$$

$$x(k) = (k+1)q_0 + kq_1 + (k-1)q_2$$

Ако $u(1) < u(0)$:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= Ax + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{непрекъсната} \\ \text{с-ма} \end{array} \right.$$

$x(t)$ - променливи на състояние
 $u(t)$ - управляващи моменти
 $y(t)$ - изх. състояния.


Ако в такава с-ма приложим квантоване с фиксатор от дег и период T_0 , то:

$$\begin{aligned} x(kT_0 + T_0) &= \Phi \cdot x(kT_0) + \delta \cdot u(kT_0) \\ y(kT_0) &= C \cdot x(kT_0) + Du(kT_0) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{дискретна с-ма.} \end{array} \right.$$

$$\Phi = e^{A \cdot T_0}$$

$$\delta = \int_0^{T_0} e^{A \cdot s} \cdot B \cdot ds$$

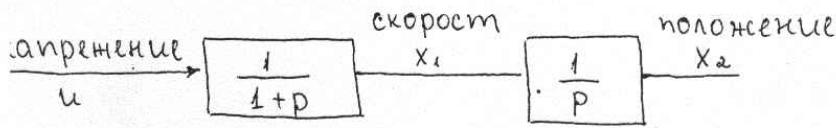Пример: Движ. за $I = 6$ простр. на състояниета и дискретна форма.



$$x = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_A \cdot x + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_B \cdot u$$

$A, B, C \rightarrow$ матрици.

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}}_C \cdot u$$

$$\Phi = e^{A \cdot T_0} = L^{-1} \{ [p, I - A]^{-1} \}$$

Единичната матрица се умножава по p. От нея се багу A.

$$L^{-1} \{ \begin{bmatrix} p+1 & 0 \\ -1 & p \end{bmatrix}^{-1} \} = L^{-1} \left\{ \frac{1}{p(p+1)} \begin{bmatrix} p & 0 \\ 1 & p+1 \end{bmatrix} \right\}^{-1} =$$

$$= L^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} 1/p+1 & 0 \\ 1/p(p+1) & 1/p \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} e^{-T_0} & 0 \\ 1-e^{-T_0} & 1 \end{bmatrix} = \Phi$$

$$D \cdot B = C^{A-T_0} \cdot B = \begin{bmatrix} e^{-T_0} & 0 \\ 1-e^{-T_0} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} e^{-T_0} \\ 1-e^{-T_0} \end{bmatrix}}_{\delta} \Rightarrow \delta$$


$$\delta = \int_0^{T_0} \left[\begin{bmatrix} \cdot \\ \cdot \end{bmatrix} \right] ds = \left[\frac{1-e^{-T_0}}{T_0} \right]$$

Източници на грешки при цифрови Е.Р.

Е.Р. 1.
26.11.2007г.

Числени методи да следят постоянно аналог. сигнал.

1 Влияние на времето на изчисление.

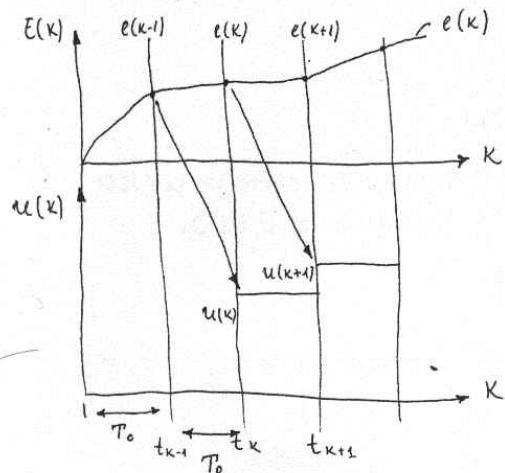


Щук имаме закъснение с чул таќт
 $e(k) \rightarrow$ грешка
 $u(k) \rightarrow$ изх. на рег. в цифров вид.

$$e^{pT_0}$$

Щук закъснението е с чул таќт

Друг вариант:

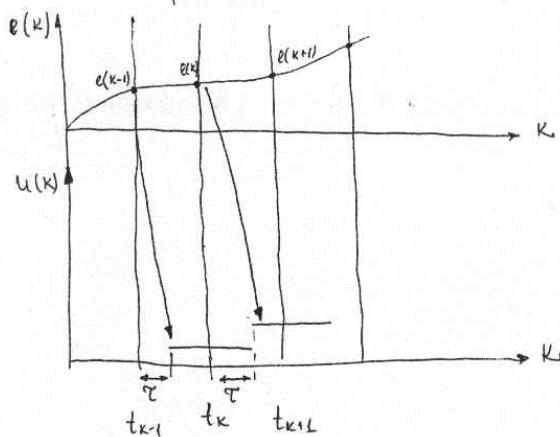

Добава се веднага след като
 измова изчислението.
 $\gamma \rightarrow$ закъснение.


$$e^{p\gamma}$$

Радотим тук с транслирано
 з-преобразуване.

$$\gamma < T_0$$

2 статични грешки свързани с тоеността на изчислени

квантуване на $u(k)$

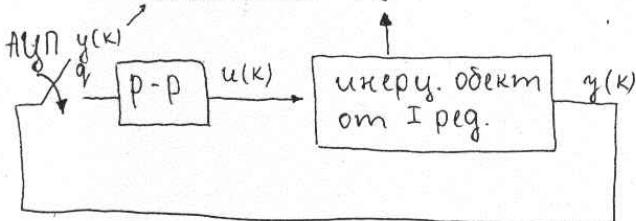

$$e(k) = w(k) - y_q(k)$$

$w(k) \rightarrow$ задание; $w(k) = l(k)$; $y(0) = 0$ и $u(k) = 0$ за $k < 0$

$u(k) = q_0 \cdot e(k) + u(k-1) \rightarrow$ ур-ие за чист Р-регулатор.

= 2 =
5 нуклевият момент подаваме единична ф-8: $q_0 = 1,3$

предават ф-8 в z-одл.: $G(z) = \frac{b_1 \cdot z^{-1}}{1 + a_1 \cdot z^{-1}}$; $y(k+1) = -a_1 y(k) + b_1 u(k)$

k	от зас крепителение		със закръглене до (z-риз. знак след запетая)		
	U(k)	y(k)	u(k)	y(k)	$y_q(k)$
0	1,3	0	0,13	1,30	0
1	0,6015	0,5373	0,6015	0,5373	0,54
2					

Добър се статистика
трешка $\approx 0,003$.


3) Възникване на гранични колебания


Ако q_0 карастне до 2, тогава от 11-ти такт надолу \Rightarrow

K = 1	
:	
11	0,6661
:	0,6636
	0,6413
	0,6661

\rightarrow след това се повтарят (автомоколебания)

Тогава се получава граничен чикбл.

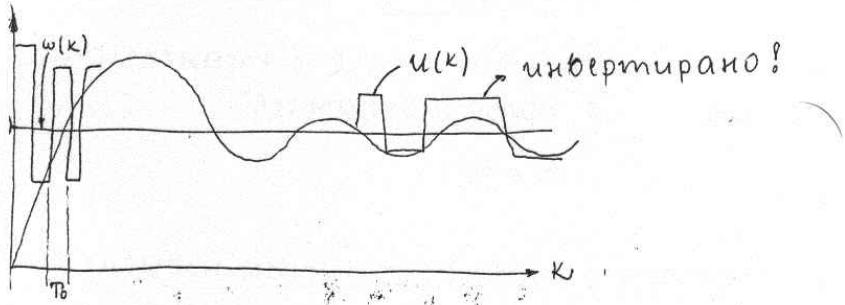


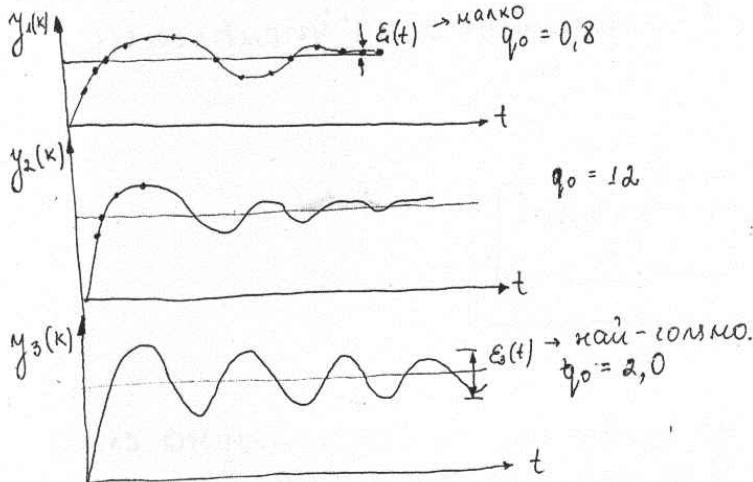

Вариант за напомняне на стат. грещка:


* чрез напомняне на до

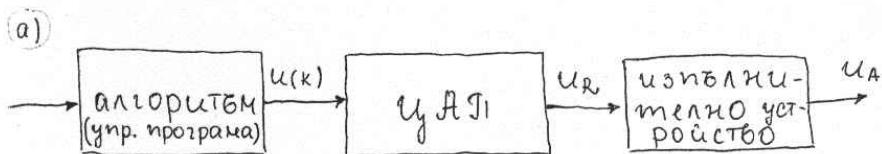Оделивдане на цифрови алгоритми с управл. устройства




най-проста структурна схема

б)

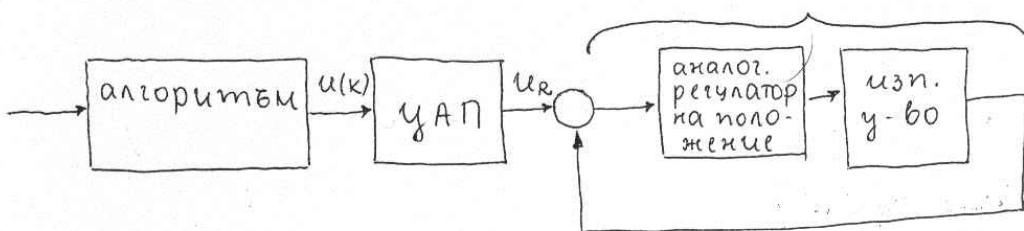


б)

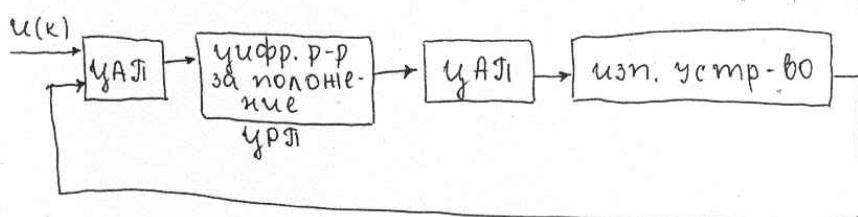

OB по положение

← основен регулатор.

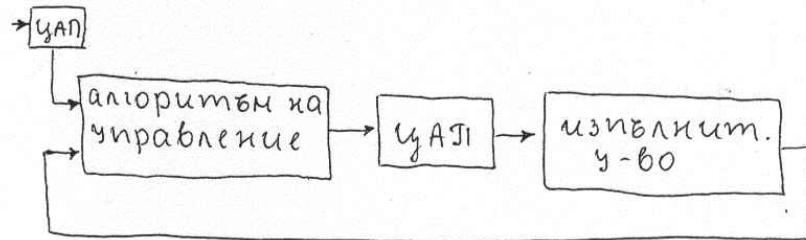
2). OB по полож. във вкарваме в алгоритма на управление.



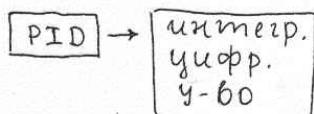Пример за а): обединяване на цифр. рег. по структурна сх. а) с изпълнит. У-60 от диференц. вид.

$$G(p) = \frac{1}{pT} ; G(z) = \frac{T_0}{T} \cdot \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

PID: $u(z) = q_0 e(k) + q_1 e(k-1) + q_2 e(k-2)$



Преведени на ф-я на PID:

$$G_1(z) = q_0 + q_1 \cdot z^{-1} + q_2 \cdot z^{-2}$$

Или също:

$$G(z) \cdot G_1(z) = \frac{T_0 (q_0 + q_1 \cdot z^{-1} + q_2 \cdot z^{-2}) \cdot z^{-1}}{T (1 - z^{-1})}$$

EP - N.
03.12.2007г.


Адаптивни регулатори

=1

- 1) Идентификация на обект
- 2) Избор на регулатор
- 3) Изследване на затворена с-ма
- 4) Изследване на предавателни характеристики.

Адаптивни регулатори → непрекъснато извършват "проект." на регулатора.

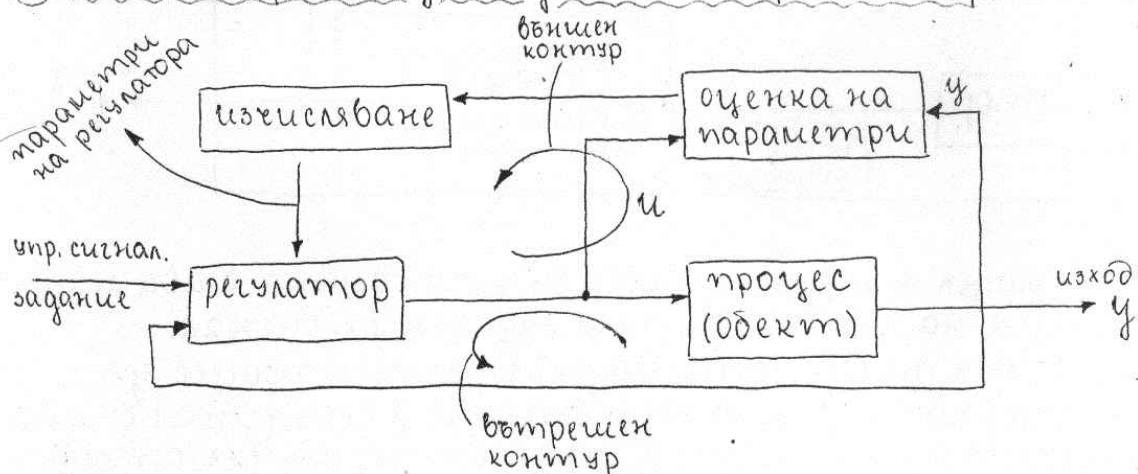I. Самонастройващ се адаптивен регулатор:



В основата е процеса и регулатора. Те образуват вътрешен контур.

Оценка на параметрите → следи бъл времето изх. бел. у и изх. на рег. и. Честота е непрекъснато сменяне параметрите на обекта.


Изчисляване → определя новите параметри на регулатора в следствие на данните от трупа на параметрите и получава нови параметри за регулатора.

II. Програмно регулиране на усиливането:



Предполага се, че познаваме предварително процеса, $= 2$
 знаем какъв трябва да бъде по вид регулатора. Трябва
 да променяме само параметрите му. За това трябва да
 правим допълнителни измервания (коствени величини).
 Преминаването на регулатора се постига по програмен
 начин.

i) Регулиране по еталонен модел:

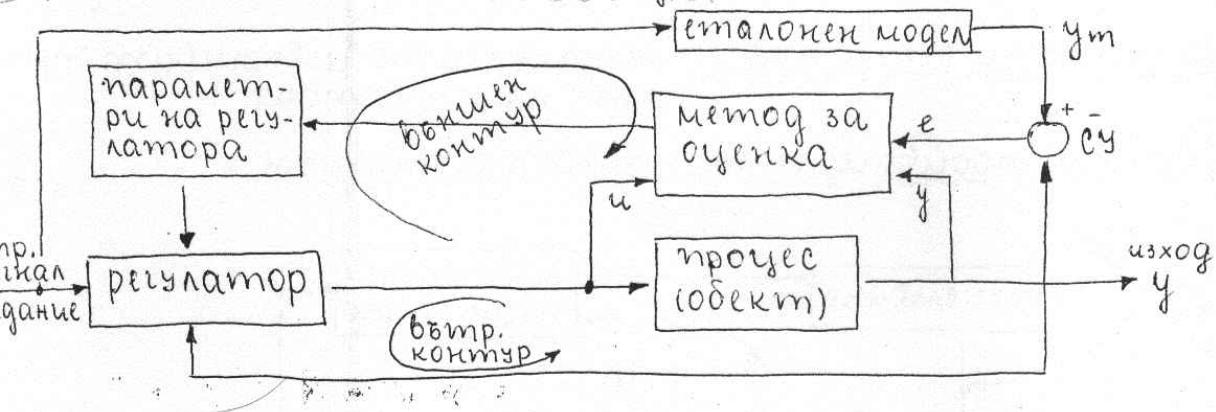

Еталонен модел \rightarrow модел на процеса или обекта. Дава идеална реакция на обекта y_m при зададен вх. сигнал.

y \rightarrow греха между y_m и реалния процес y .

Метод за оценка (настройка) \rightarrow близат з величини: e - греха на реакцията; изх. бел. от регулатора u ; изх. бел. от обекта y . От него излизат парам. на реалния регулатор.


Статистически регулатор: работи със статистически апарат; теория на вероятностите.

Въпрос 17 \rightarrow отпада!


Въпрос 18 \rightarrow от чупанието!

Въпрос: Щракувачен регулатор на положение на базата на релейн регулатор.

Използват се позиционирани двигатели.

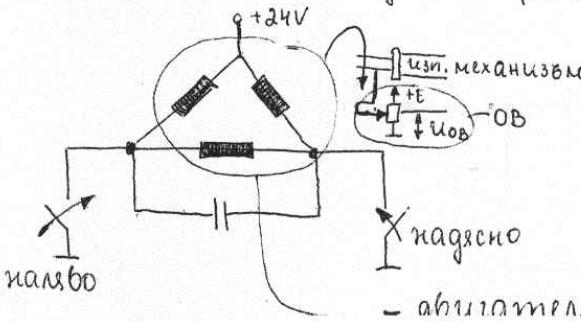


стабилизатори.

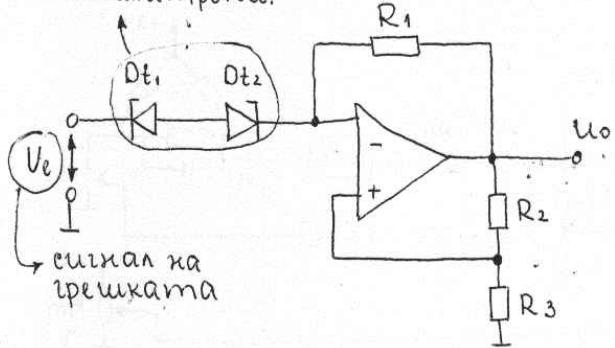

Измене 20В.


⊖ R1

⊕ R2, R3

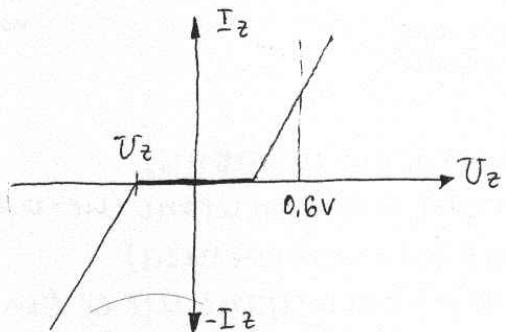


$\frac{\Delta U_z}{\Delta I_z}$ е малко.

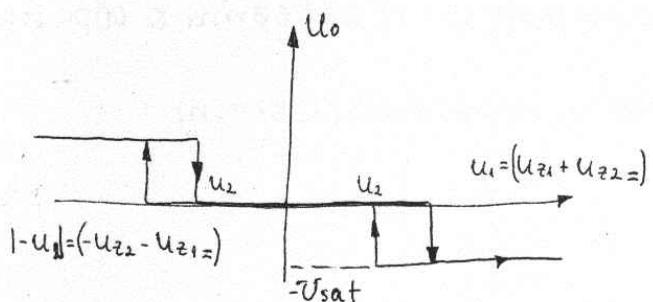За сигнал, при който D1 и D2 не са пробили, съпротивление то е 10MΩ.




$$U_H = \left| \frac{U_{sat} \cdot R_3}{R_2 + R_3} \right|$$

① Ако $U_H = U_1 \Rightarrow$

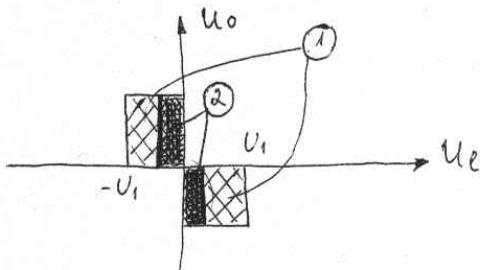

Регулаторът не превключва при малки ст-сти на зредики ма.

② Ако D1 и D2 са с малки U_z .

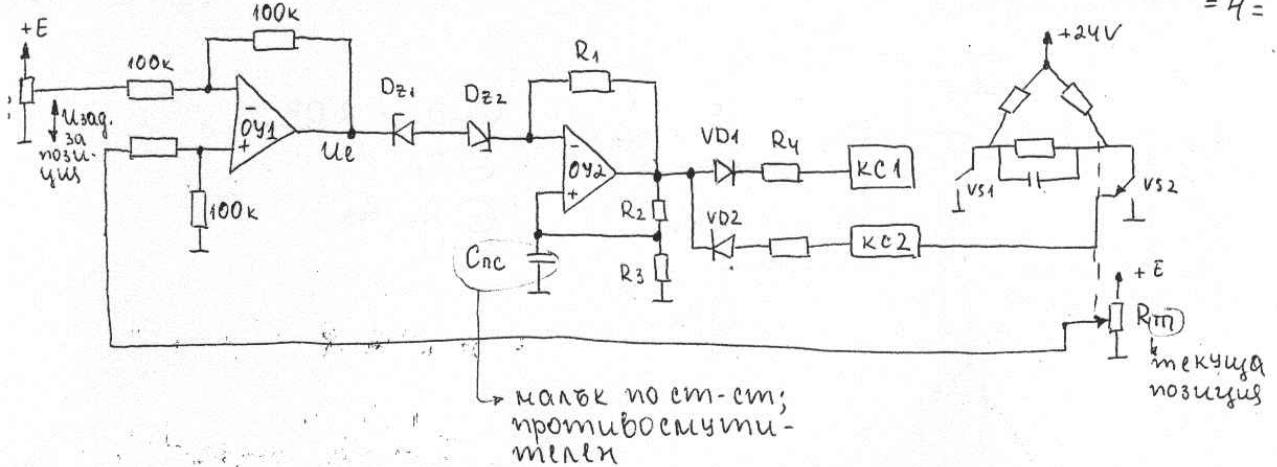



OY1 → усиливател на грешка (4 резистора са равни)

$U_e \rightarrow$ разлика от текущата позиция и заданието ($U_e = U_{\text{зад}} - U_m$)

OY2 → релейен регулатор (с идеална $U_i =$ на хистерезиса)


На изхода \rightarrow 2 диода; ако отидем в „+“ насилване ще се включи VD1. Ако грешката стане такава, че усиљ. отиде в „-“ насилване, ще се включи VD2; движението ще се забрести в обратна посока.

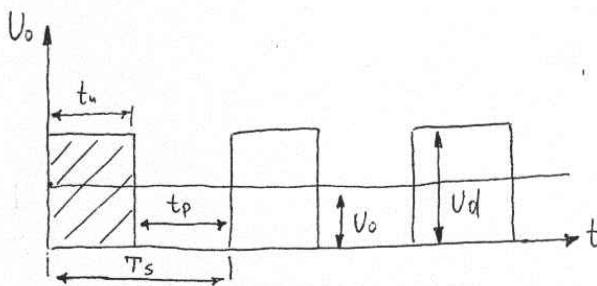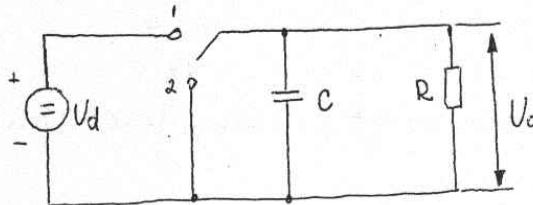$U_e \rightarrow$ противо-смутителен (за шумоустойчивост).



$$U_o = \frac{1}{T_s} \int U_d dt = \frac{t_u}{T_s} \cdot U_d = D_1 \cdot U_d$$

Ширинаващ DC/DC конвертор:

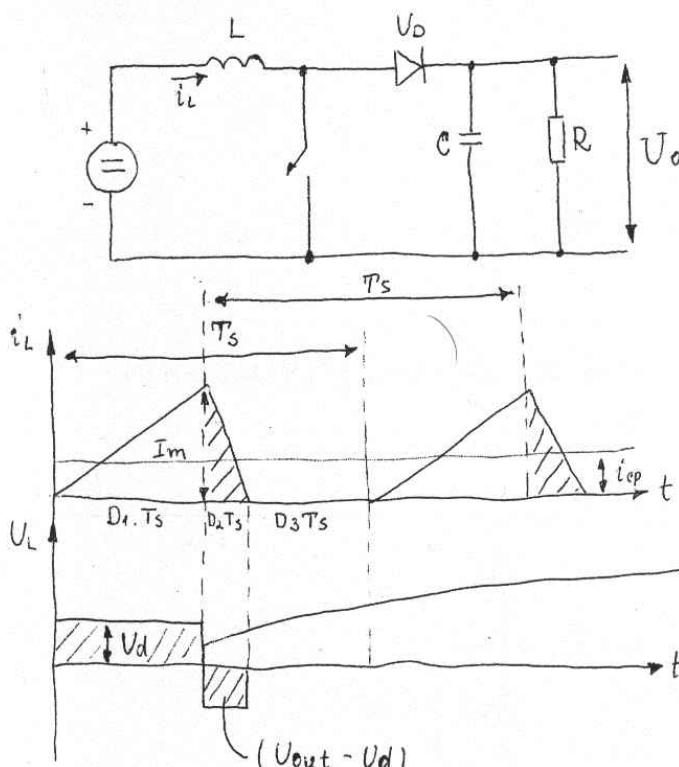

$$\frac{t_u}{T_s} = D_1 \xrightarrow{t_u = D_1 \cdot T_s}$$

$$\frac{t_p}{T_s} = D_2 \xrightarrow{t_p = D_2 \cdot T_s}$$

$$1) U_d \cdot D_1 \cdot T_s = (U_{out} - U_d) \cdot D_2 \cdot T_s$$

$$U_d = L \cdot \frac{di_L}{dt} = L \cdot \frac{I_m}{D_1 T_s}$$

2) $i_{cp}, Z_{out} = U_{out} = i_{cp} \cdot \frac{R}{1 + pRC} = Z_{out}$

Пик в изхода се интегрира от D_2 до D_3 (запиранието на пик в графиката за i_L).

$$I_m = \frac{1}{2} \int_0^{D_1 T_s} U_d dt = \frac{U_d}{2} \cdot D_1 \cdot T_s$$

$$i_{cp} = \frac{1}{T_s} \int_0^{D_2 T_s} (I_m - \frac{I_m}{D_2 T_s} \cdot t) dt = \frac{1}{2} I_m \cdot D_2$$

Инерция:

$$3) i_{cp} = \frac{U_d}{2L} \cdot D_1 D_2 T_s$$

1), 2) и 3) \rightarrow система уравнения за този преобразувател.

$$\frac{U_o(p)}{D_1(p)} = ?$$

$$\frac{U_o(p)}{U_d(p)} = ?$$

$U_d(p)$ \rightarrow синхронизиращо взаимействие.


? Не е нужно за изпита:

$$\frac{U_o(p)}{D_1(p)} = \frac{2U_d}{2M-1} \cdot \left(\sqrt{\frac{M-1}{K \cdot M}} + \frac{1}{1+p/N} \right)$$

$$M = \frac{D_1 + D_2}{D_2} \quad N = \frac{(2M-1)}{M-1} \cdot \frac{1}{RC}$$

$$K = \frac{2L}{R \cdot T_s}$$

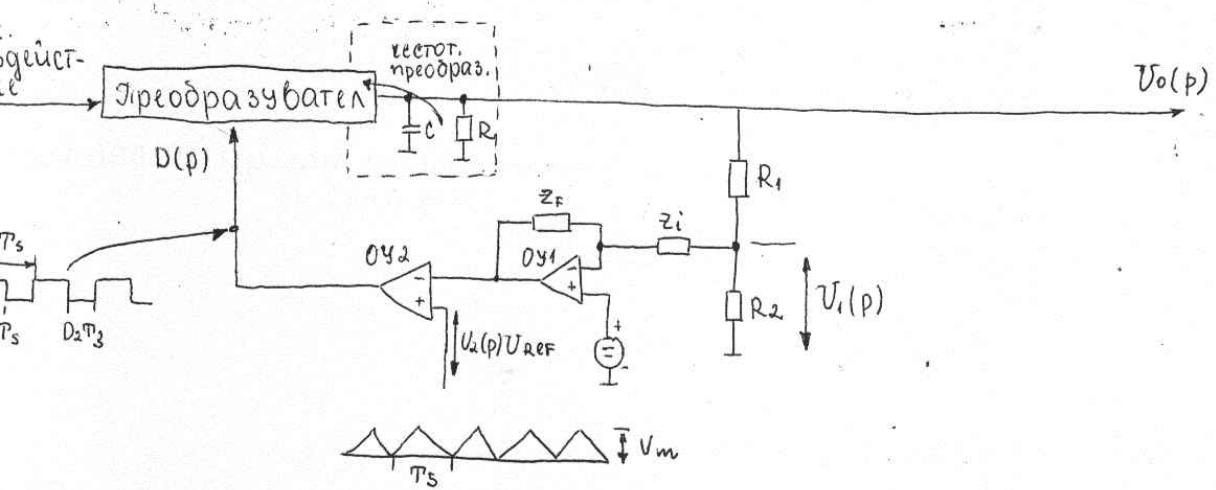Графици на структурата на схемата за автом. регулиране:




Част от изх. У се броява като ГИР.

$U_{REF} \rightarrow$ еталон. източник на U

$OY_1, Z_F, Z_i \rightarrow$ усилвател на трепката

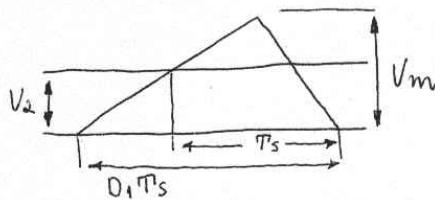$OY_2 \rightarrow$ широчинно-импулсен модулатор (шиИМ).




Предавам. ф-ции от структур. схема:

$$\frac{U_1(p)}{U_0(p)} = \frac{R_2}{R_1+R_2} = K_1; \quad \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{Z_F}{Z_i} = A(p) \rightarrow \text{основна предавателна ф-я.}$$

$$\frac{D(p)}{U_2(p)} = \frac{1}{V_m} = K_2$$

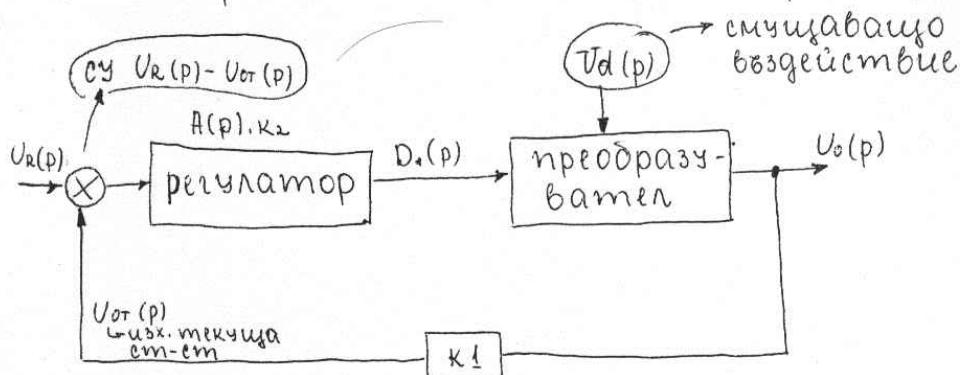
Задоволена система за автомат. регулиране:



№ 19: Сх. за импулсно регулиране с еднокипов регулатор.

National Semi-conductor 2575 - datasheet.


© Jacobus et/or

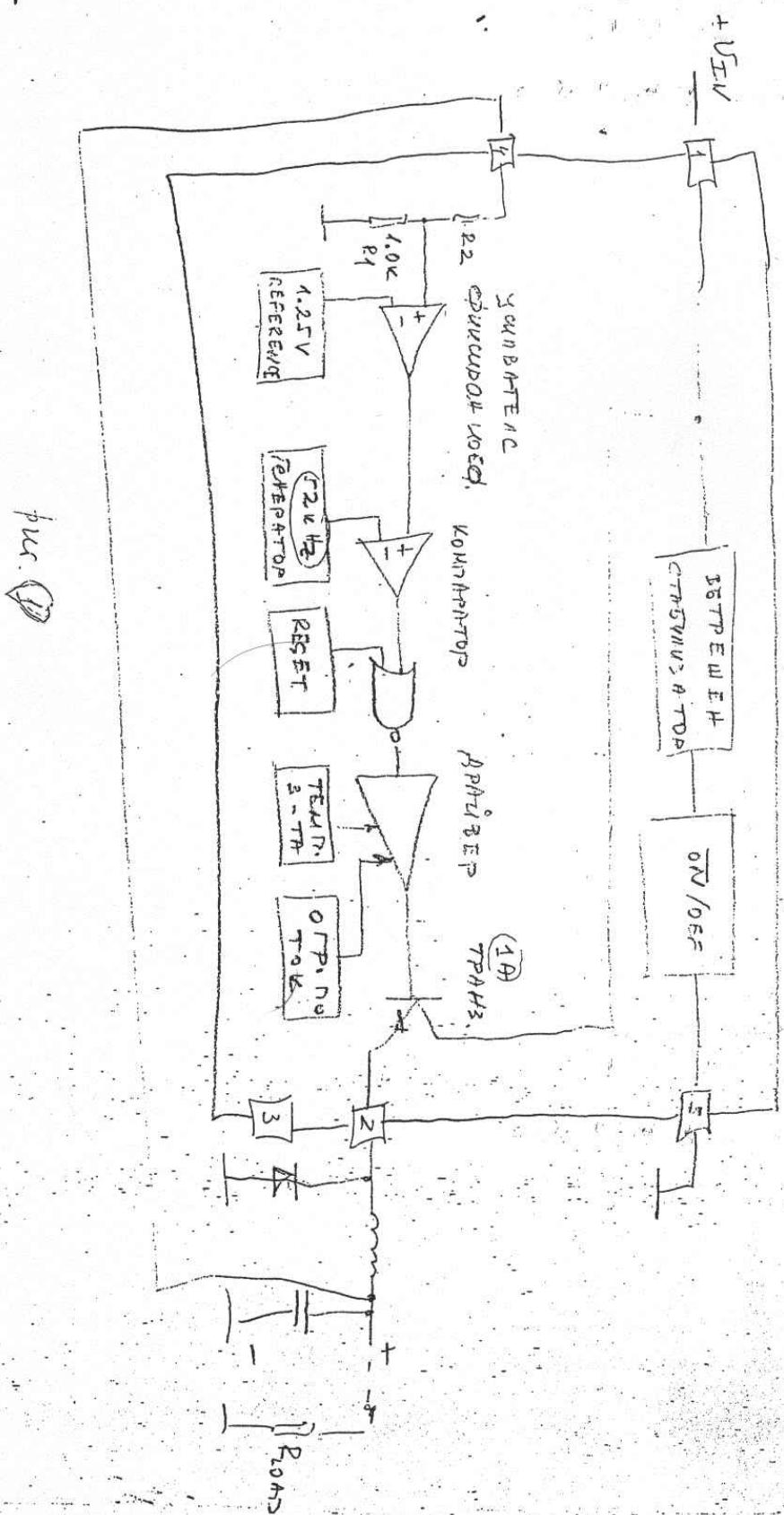

Kompozit e bāzīša līnijā
64

Въпрос 12. - фиг. 1.

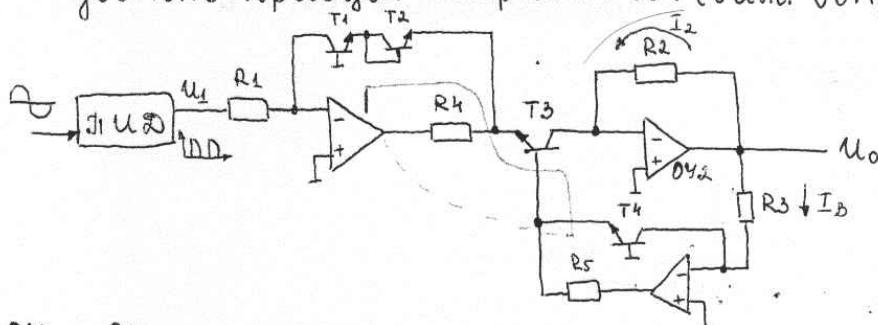- 9.10.2007г.
P-N.
- * Напрежн. въз R_T (ио) трябва да се поддържа неизменно.
 - * V_{S1} → фазово регулиране
 - * блок ⑤ представя това да и променливотоков регулатор. С една вторична намотка (отгоре) се получава ОВ (с малка мощност, за да се следи формата на напрежн.)
 - * ① → задание
 - * ② → преобразувател за ефективна ст-ст, той като И не е синусоидално.
 - * ③ → сравняващо устройство и ПИ-регулатор.
 - синхронизиращ трансформатор (горе вляво Вх. У)
 - компаратор (детектор на 0)
 - импулсни формирователи → формират кратки + импулси при V преминаване на мрежовото напрежн. през нулата.
 - * DA2 → генератор на лин. изменящо се И
 - * ④ → сравнение между лин. изменящото се И и напрежн. на регулатора и формиране на импулсите за упр. на симистора.
 - * ② → DA3 с елементите около него представлява прецизен двуполупериоден изправител (вж. въпрос №3).



ОУ₁ и ОУ₃ са логаритмични,
ОУ₂ – антилогаритмичен.

$$U_{BE1} + U_{BE2} - U_{BE3} - U_{BE4} = 0$$

$$K = \frac{a}{kT}$$

$$K \cdot \ln \frac{I_1}{I_{S1}} + K \cdot \ln \frac{I_1}{I_{S2}} - k \ln \frac{I_2}{I_{S3}} - k \ln \frac{I_3}{I_{S4}} = 0$$

$I_{S1} \div I_{S3}$ → ток на насищане през Тр. 1÷3.

$$\frac{I_1^2}{I_{S1}, I_{S2}} = \frac{I_2, I_3}{I_{S3}, I_{S4}}$$

транзисторите могат да бъдат в един корпус, така скриваме знаменателите:


$$\frac{I_1^2}{I_1} = I_2, I_3, * \text{ ток ѝ изравняваме с напрежн.}$$

$$\frac{U_1^2}{R_1^2} = \frac{U_0^2}{R_2 \cdot R_3} \Rightarrow U_0 = \sqrt{\frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}} \cdot \sqrt{U_1^2}$$

= 2

Същите неща ги има в блок ②.

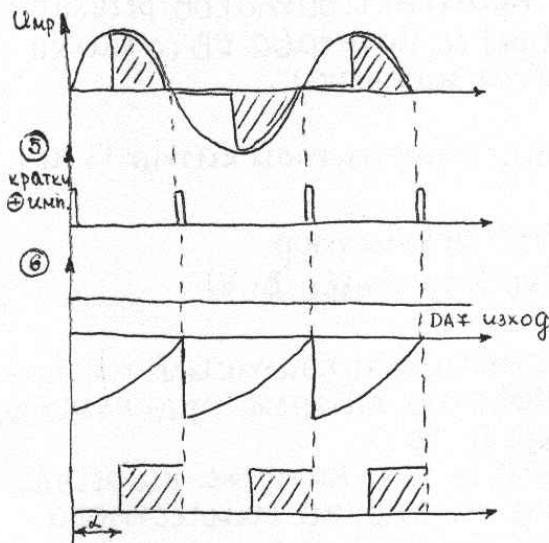Основните времедиаграми във 4 точки, най-отгоре е Уир:



В зони кратки лог. 0, при преминаване на Уир.

Събират се в "1" в т. 5.

При преминаване през 0 Т1 се включ.

- изцяло под абсцисната ос (което отнемаш Тг, неинверт. бх. коефициент е в маса, в същото време на инверт. се подава +U). Когато Тг се започни и в изхода (т. 6) се измени знак в + посока.

Изх. на рег. (DA7), напрени. е +, то се $\Sigma \in \Theta$. генератора и тази Σ се сравнява с 0. В момента на равенство в DA8 се получава лог. 0. В момента на = се формират управляващи импулси.

$$U_{ir,eff} = U_s \sqrt{\frac{1}{T_1} (\beta_1 - d + \frac{\sin \alpha d}{2})}$$

Структурна схема:



$$W_1(p) = - \left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{R_1 C} \cdot \frac{1}{p} \right) \quad (\text{вопрос } k)$$

$$\text{ПТР: } W_3(p) = K_d \omega - (\text{вопрос } 2)$$


$$W_2(p) = K_{ЛНН} - (\text{вопрос } 13)$$

KOB - коеф. на OB

Вопрос 14: Релеен регулатор. - фиг. 2

Основната идея: имаме нещо, за да поддържаме $t^o = \text{const.}$

Вкл. товар, подаваме опр. др. чели периоди включено, след това опр. др. чели периоди изключено.

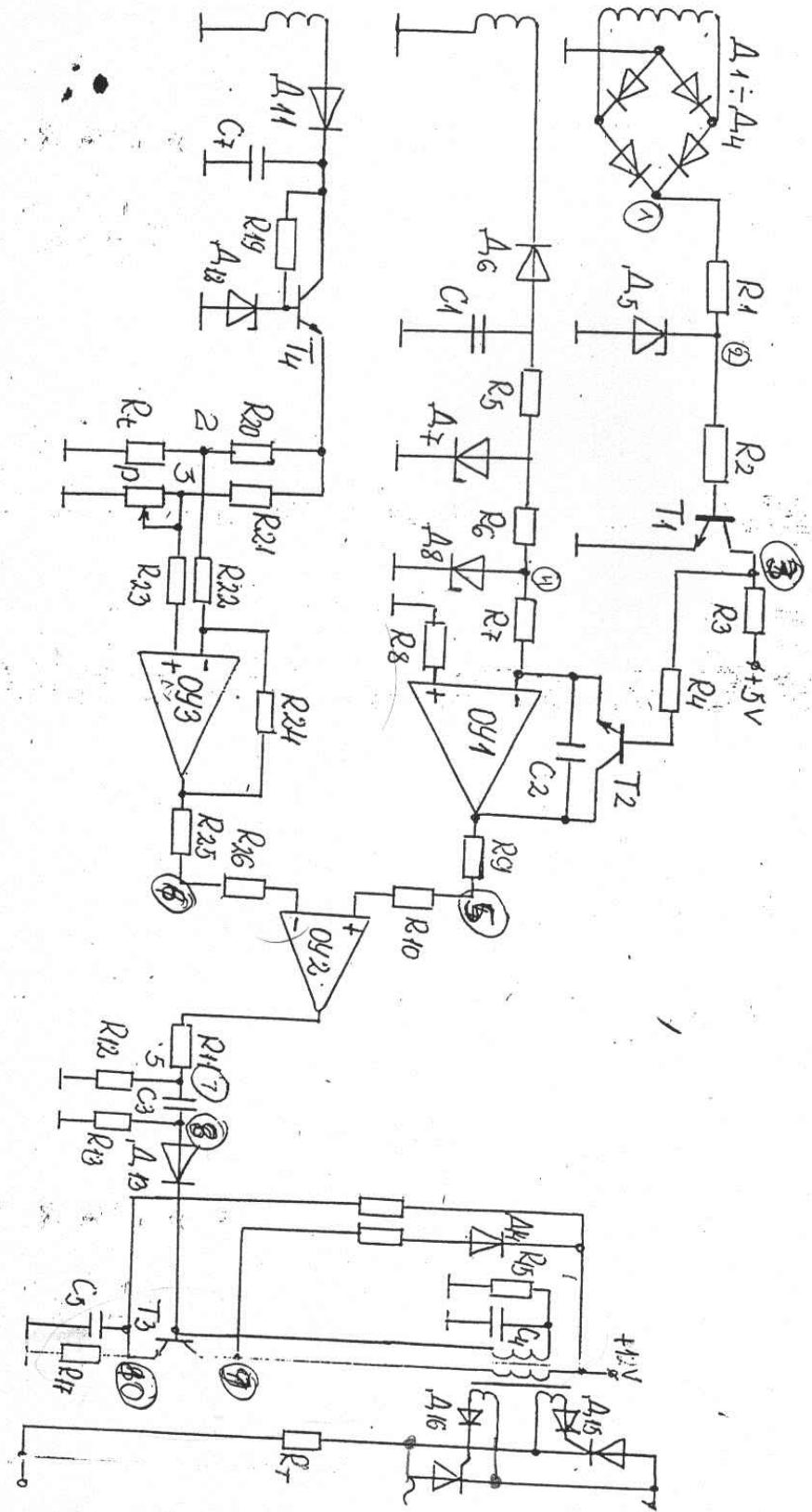


двар. 1

индуktивен
товар.

* от енергийка стр. има куп
недостатъци.

= 3 =

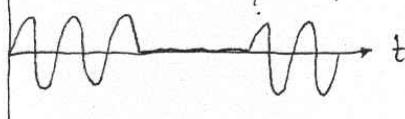

втора страна - 2 антимарал. тиристора V_{S1} и V_{S2} , товар последователно към тях.

ЗС-группите са паралелно на тиристорите (защитни групи) по един оптрон (1 и 2)


Извършват 2 гол. разделени напреж. из и из, като те си имат отделна маса.

Диоди през R_f , като да V_{S1} се затварят в една маса.

До момента, в който имаме лог. 1 (б3) оптроните О1 и О2, тир. се се включват непрекъснато, т.е. в соответствните полу периода съществуват оптоелектр. сх., които подават упр. импулси, които упр. преминава през О. (MC3020; MC3030).

I_1 е общо за с-мата за управление.

Фримодиграми:

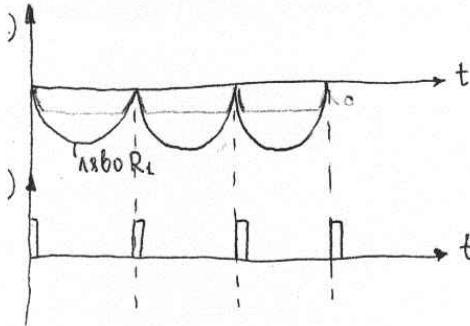

В т. 2 ще имаме лог. 1 при $\#$ преминаване през О.
 $VTO2$ и $VTO4$.

Във възможност за включване, това са 3 релейни елементи.

Когато сме над горния праг - 1, т.е. трябва да го изключим, когато надне под долния праг трябва да го включим (лог. 0).

- ЛЕ3, АЕ4 и ЛЕ3 да се обясни!

Когато дойде кр. имп. в т.2, ако имаме лог. 1, тогава в изх. 3 ще получим лог. 1 за кратко време.

Как работи R_C тригера?

Докато в т. 3 \rightarrow 0, също е разреден през диода (VD3).

Релейният елемент с изход сух контакт (когато трябва да работи ел., трябва да имаме 1, т.е. контактът е изключен; долния вх. през р-ра получава 1; аналогично при включени контактът).

Релейни регулатор (най-отдолу; въпрос № 8)


Из- напреч. на изместяване, ако то има, релейната х-ка ще е симетрична спрямо абсцисната ос.

Диод стабилитрона - за стабилизиране по ниво.

Kpt -

(13)

$$\sqrt{f_0} = \frac{R_{10} C_2 P}{R_{10} C_2 P + 1}$$

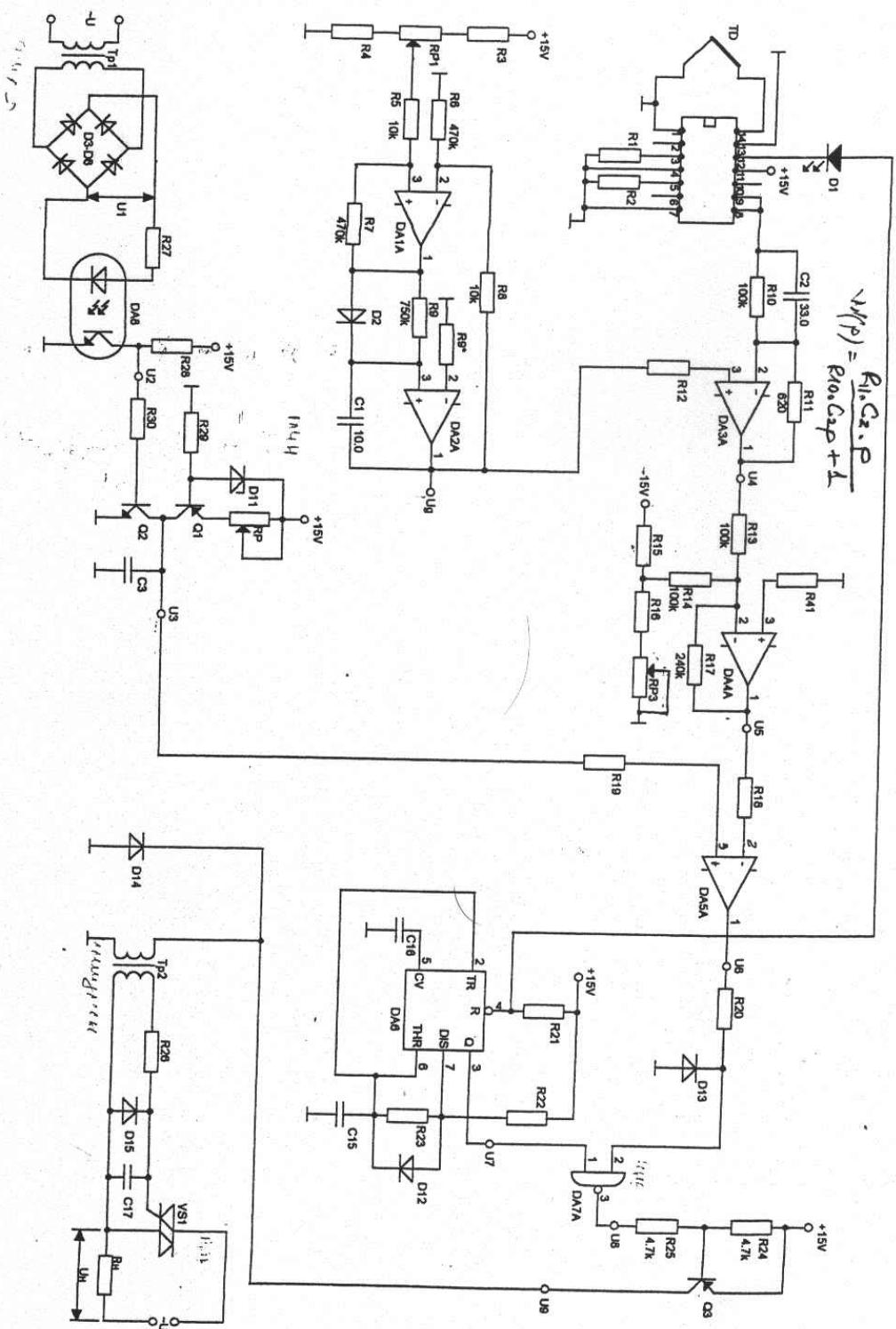


phiur. 2

~~P - 1.
18. 10. 2007
fig. 1:~~

Въпрос 13: Регулатор на температура

- * ТЗ и елементите около него \rightarrow управление на Тh.
- * Упаксформаторът във възможност със същото захранв. напреж.
- * $R_t \rightarrow$ съпротивление на термодвойката.
- * P \rightarrow потенциометър
- * т.д и т.з \rightarrow грещка в схемата
- * на Θ вход на ОУ2 постоянна const. напреж. от регулатора.
- * С1 е с ин. малка ст-ст
- * ОУ1 с С1 и $T_2 \rightarrow$ генератор на лин. изменяще се напреж. (ГЛИН)

Осцилограми:

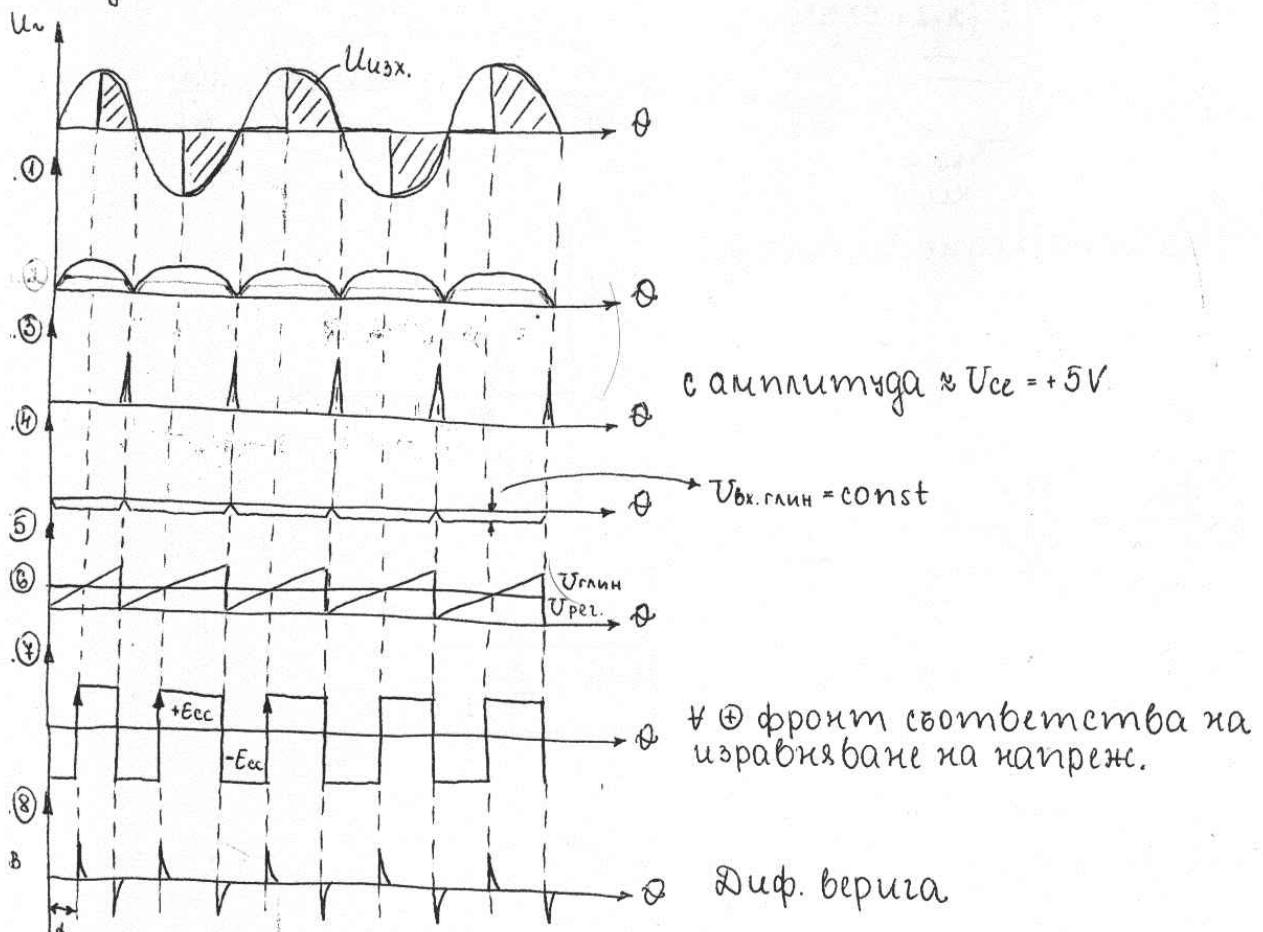


$$T \uparrow \Rightarrow \alpha \uparrow$$

$$R_t \rightarrow \text{омк.}$$

$$T \uparrow \Rightarrow R_t \downarrow$$


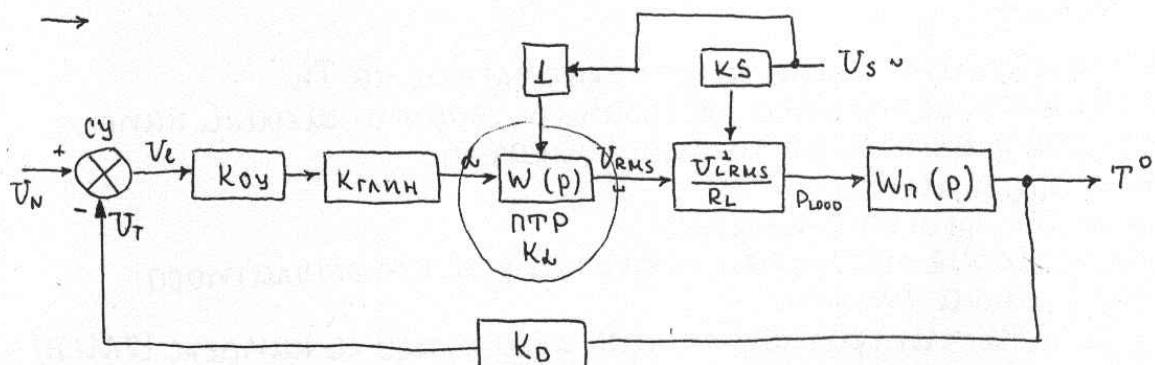
Синтез на блокова сх. на с-ма за автоматично регулиране = 2 =



$$U_{LRMS} = U_N \sqrt{\frac{1}{\pi} (\pi - \alpha + \frac{\sin \alpha \cos \alpha}{2})}$$


$$\frac{d U_{LRMS}}{dt} = \text{коef. } K_S(\alpha) \cdot \frac{d U_N}{dt} + U_S \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{\pi} \left(-1 \cdot \frac{\alpha \cos 2\alpha}{2} \right) \cdot \frac{d \alpha}{dt}$$

да се поизведе Въпрос 2!

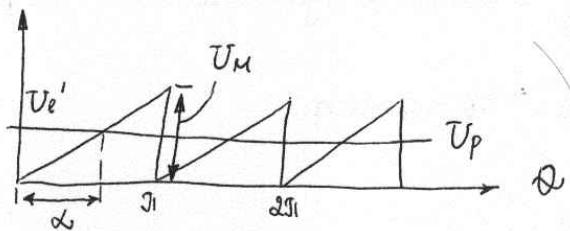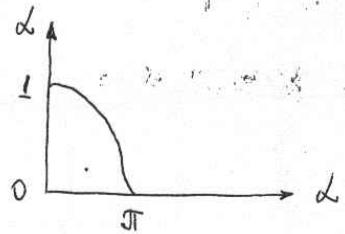

$$T'_n \frac{dT^o}{dt} + T^o = K_n \cdot U_{LRMS}$$

$$W_n = \frac{K}{T_p + 1}$$

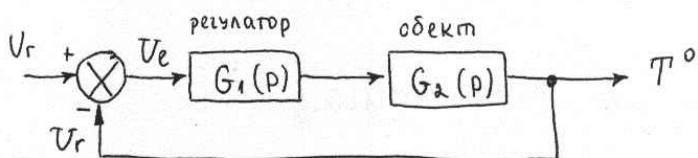

$$G_1(p) = K_0 \cdot K_0Y \cdot K_{ГЛНЧ} \cdot K_d$$

$$G_2(p) = \frac{K}{T_p + 1}$$

Трансмисионна ф-я на отворената с-ма:

$$W_0(p) = G_1 \cdot G_2$$

Трансмисионна ф-я на затворена с-ма:

$$W(p) = \frac{G_1 \cdot G_2}{1 + G_1 \cdot G_2}$$

след заместване на G_1 и $G_2 \Rightarrow W(p) = \frac{K}{T_p + (1+K)}$

Характеристичен полином: $H(p) = T_p + K'$

Грешка при стопално вх. воздействие:

$$E(p) = R(p) \cdot \frac{1}{1 + G_1 \cdot G_2} \quad (\text{виж. въпрос 5!})$$

$$\text{Задаток}(t) - \lim_{p \rightarrow 0} p E(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{1}{1 + G_1 \cdot G_2} \cdot \frac{a}{p} = \boxed{\frac{a}{1 + K}}$$


$$R(p) = \frac{a}{p}$$

Въпрос 15: Фазорегулиращи устройства

да се видят схемите от упражнението?


Два метода:


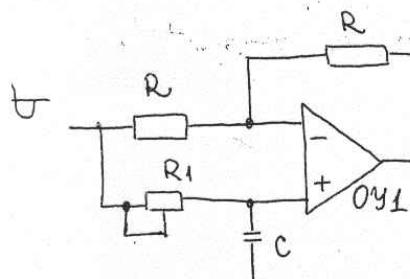
- * хоризонтален \rightarrow имаме дефазиране на сигнала, пропорционално на T_{0x} и U_{0x} .
- * вертикален \rightarrow свързан със сравнение на линейно изх. напреж. с постоинно.



$$K_V(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$
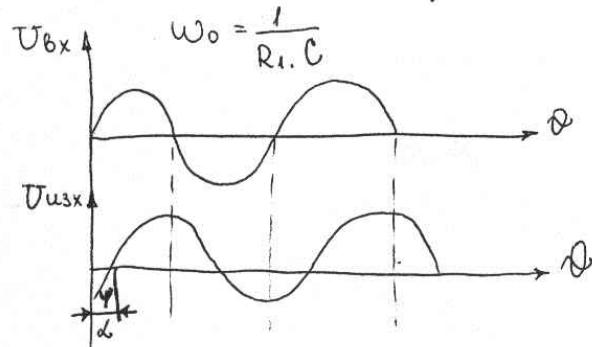
$$\varphi = \arctg \frac{\frac{2\omega}{\omega_0}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$



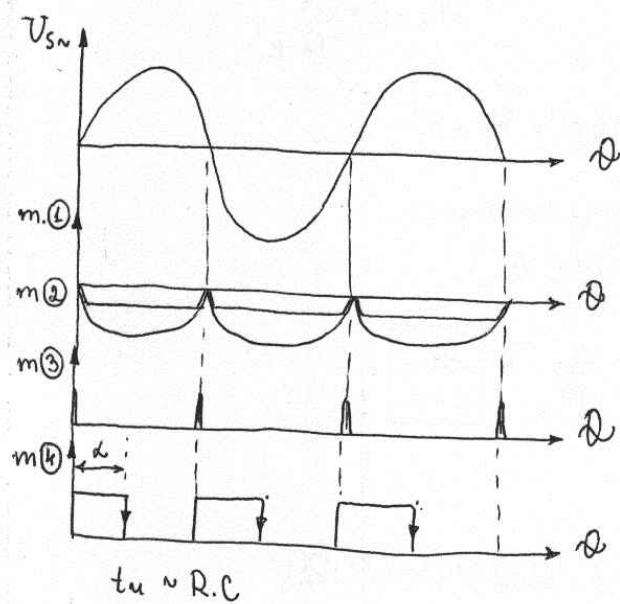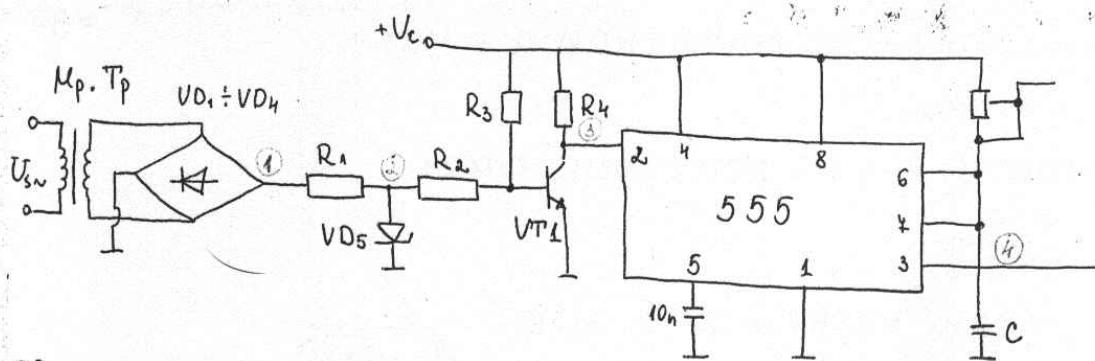


Въпрос № 16:

= 1 =

Въпрос 17 → отнага!!

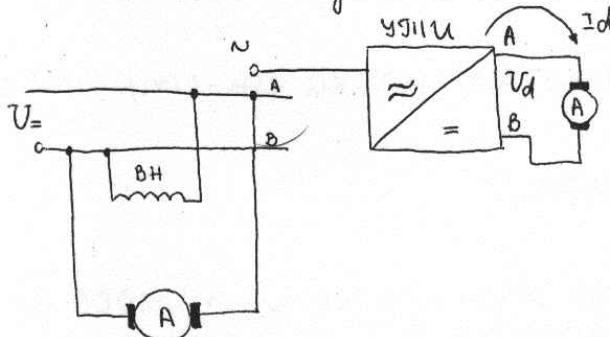Дюст. токови двигатели с паралелно возбуджение




$$V_d \equiv V_a \rightarrow \text{изх. напрет. на } J_{II}$$

$$I_d = I_a$$

JII работи с голма активна индуктивност

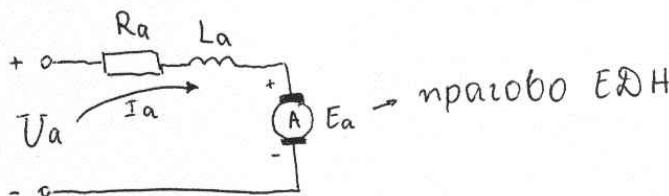1. Екв. заместваща сх.
2. Токова схема
3. Конкретна схема.

еквивалентна заместваща сх. за роторна верига на двигателя:



$$Va = La \frac{dia}{dt} + Ra I_a + Ea$$

диф. уравнение
съвръзващ
вен.

$$\frac{dia}{dt} \neq 0$$

$$\frac{La}{Ra} = T_e \rightarrow \text{ел. const., параметри на веригата.}$$

$$Va = Ra I_a + Ed ; \text{ в установен режим } \frac{dia}{dt} = 0$$

$$Ed = C_e \cdot W_p \cdot \dot{\phi}$$

↳ ревм. на въртене на ротора

↳ потока, който обхваща роторната намотка

$$\rightarrow \text{ел. const. : } C_e = \frac{P \cdot N}{a} ; N \rightarrow \text{нчен бр. навивки на рот. намотка}$$

$$P \rightarrow \text{бр. полюси на статора,}$$

$$a \rightarrow 1/2 \text{ бр. на паралел. клонове}$$

Основ. уравнение на роторицата верига:

$$\text{зам. } ④ \text{ в } ② \Rightarrow ⑥ \boxed{U_a = R_a \cdot I_a + (C_e \cdot \Phi) \cdot w_p} \rightarrow K_e \text{ (const)}$$

(R) В началото (първия момент): $w_p = 0$, тогава вторият член = 0 и $\Rightarrow I_a = U_a / R_a$.

Ако подадем конст. $U \Rightarrow I_a$ е постоянно (R_a - малка см-см). Тогава е лесно!

За това 0,05 U_{an} и се повишава.

$$0,05 \approx R_a I_{an}$$

$$\text{им } ⑥ \Rightarrow ⑦ \boxed{w_p = \frac{U_a - R_a I_a}{K_e}} \quad \text{За да регулираме } w_p, \text{ трябва да променяме } U_a.$$

Основ. ур-ие, свързващо моментите на ел. верига.

$$⑧ M_{em} = \gamma \frac{dw_p}{dt} + M_c \cdot w_p + M_n$$

$M_c \rightarrow$ сопротивителен момент

$M_n \rightarrow$ полезен бортич момен

$$\boxed{T_m = \frac{\gamma}{M_c} \frac{dw_p}{dt} \rightarrow \text{механична const.}}$$

$M_{em} \rightarrow$ общ механ. момент.

$\gamma \rightarrow$ инерц. момент.

1) Връзка между мом. в уст. режими

$$\boxed{M_{em} = M_c \cdot w_p + M_n}$$

Общ. електр. магн. момент:


$$2) M_{em} = \underbrace{(C_m \cdot \Phi)}_{K_m} \cdot I_o, \quad C_m \rightarrow \text{const (механична)}$$

$$3) C_m = \frac{PN}{2T_a} \rightarrow \text{изб. от изразени}$$


Механична х-ка (брзка на w_p и M_{em}):
Задействане (10) б (4):

$$I_a = \frac{M_{em}}{C_m \cdot \Phi}, \text{ задействане б (7)}$$
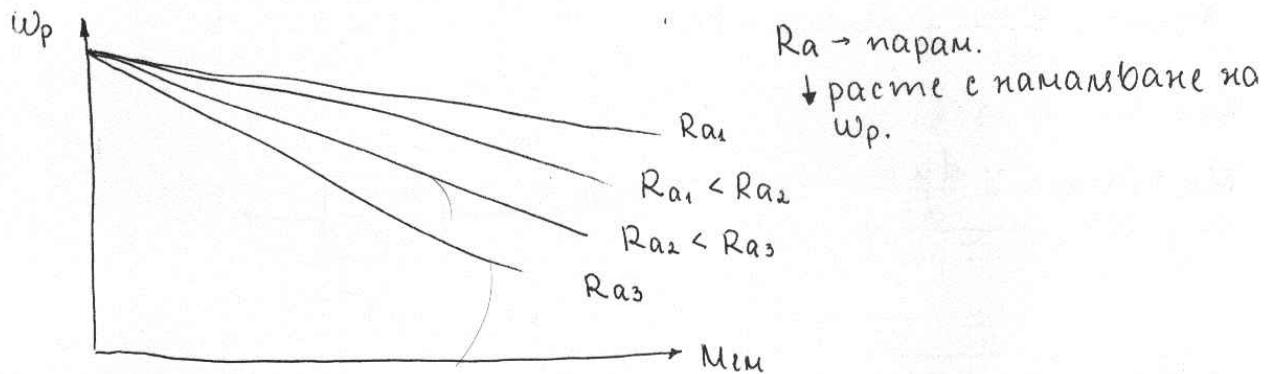
$$(12) w_p = \frac{U_a - \frac{M_{em}}{C_m \cdot \Phi} \cdot R_a}{C_e \cdot \Phi} = \frac{U_a}{(C_e \cdot \Phi)} - \frac{R_a \cdot M_{em}}{(C_e \cdot C_m \cdot \Phi^2) K_e \cdot K_M}$$



Структурна сх за САР на ДДИД:

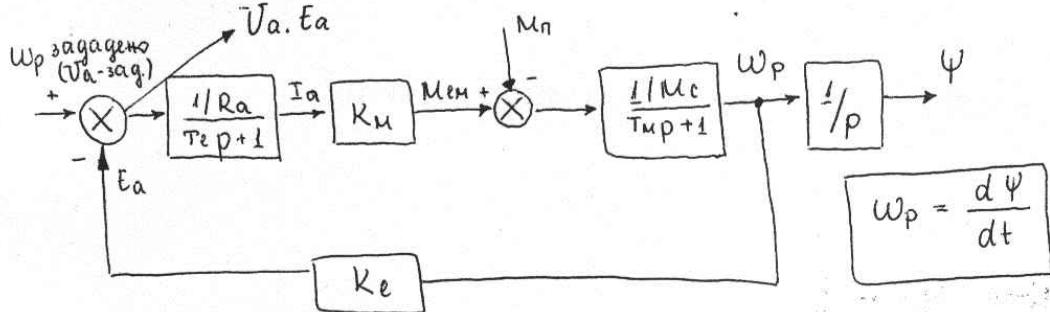

Ширгавателни х-ки:

$$(13) W_3(p) = \frac{W(p)}{U_a(p)}$$

$$(16) W(p) = \dots$$

$$(14) W_0(p) = \frac{1/R_a}{T_e \cdot p + 1} \cdot K_M \cdot \frac{1/M_c}{T_M p + 1}$$

$$(15) W_0(p) = \frac{1/M_c}{T_M \cdot p + 1}$$

$$16) W(p) = \frac{W_{03}(p)}{1 + W_{03}(p) \cdot K_e} \cdot U_a(p) - \frac{W_{0CM}(p)}{1 + W_{0CM}(p) + K_M} \cdot M_n(p) = 4 =$$

Ако $M_n(p) = 0 \Rightarrow$ заместваме (14) в (16) при полож., че втория член = 0

$$17) W_3(p) = \frac{W(p)}{U_a(p)} = \frac{\frac{K_M}{R_a \cdot M_c}}{\frac{K_M \cdot K_e}{M_c} + (T_{ep}p + 1)(T_{nep}p + 1)}$$


Ако пренебрежим сопротивителния момент $M_c = 0 \Rightarrow$

$$M_{em} = y \frac{dW_p}{dt} + M_c \cdot W_p + M_n$$



Ако $M_c = 0 \Rightarrow$


$$-M_n + M_{em} = y \frac{dW_p}{dt}$$
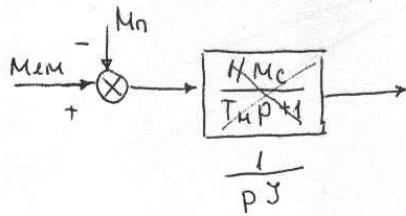
$$W_3(p) = \frac{\frac{K_M}{R_a} \cdot \frac{1}{pJ}}{1 + \frac{K_M}{R_a} \cdot \frac{1}{pJ} \cdot \frac{1}{T_{ep}p + 1}} \cdot K_e$$




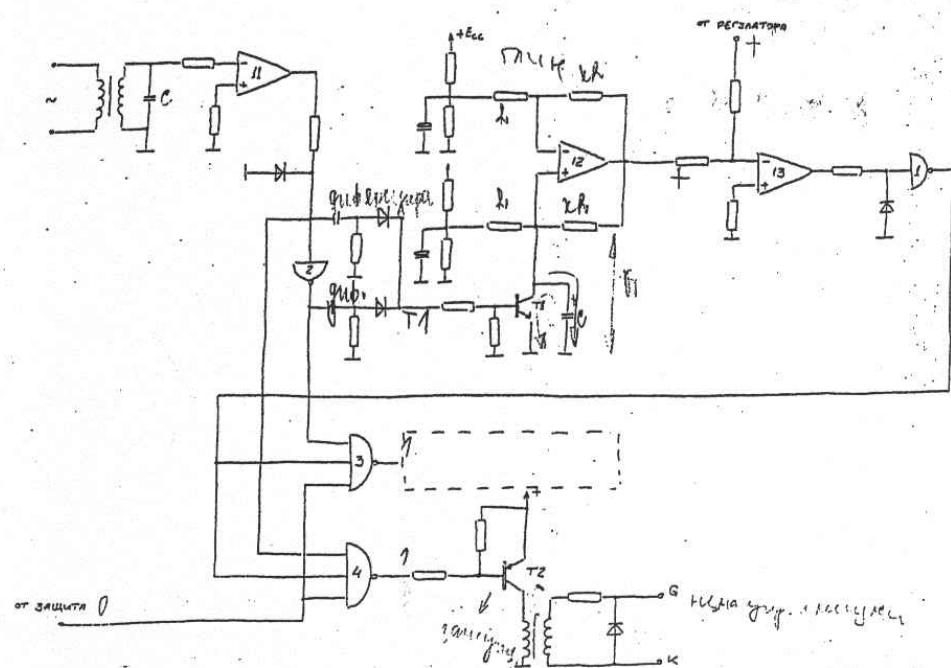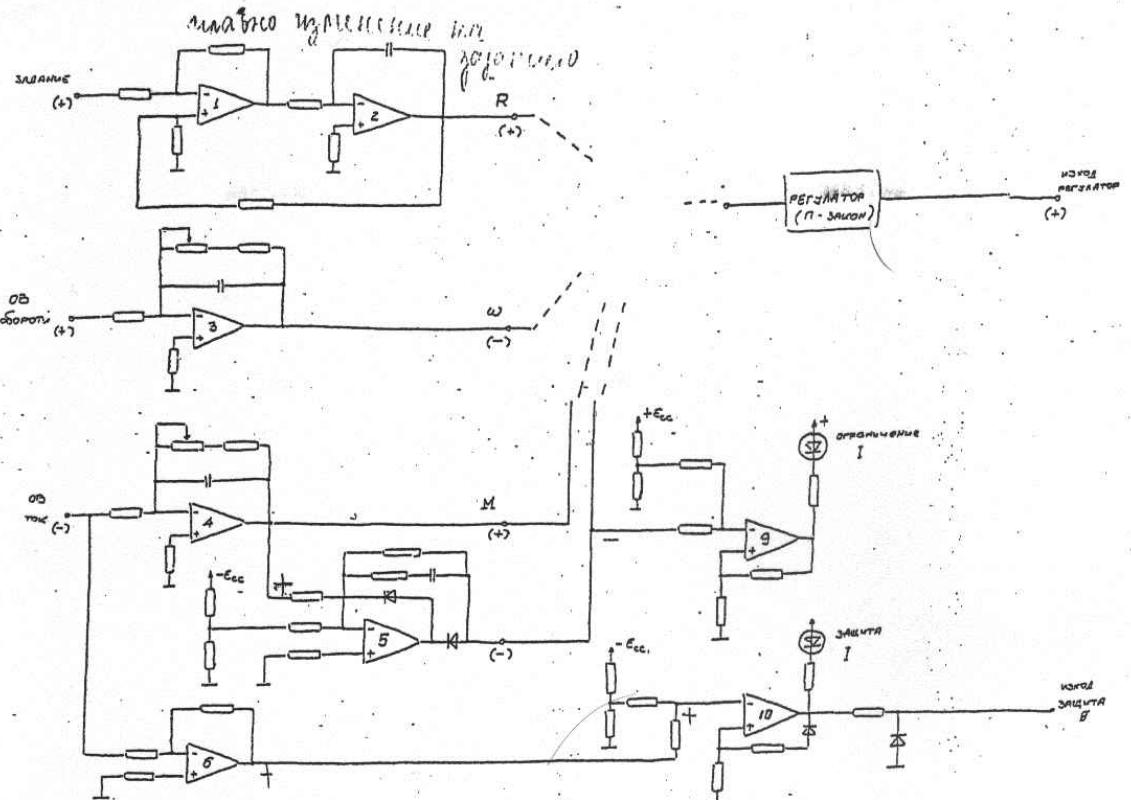ВИ. № 6 за плавно изменение на заданието!




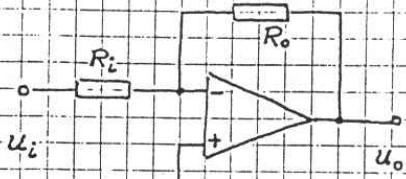



ПРОПОРЦИОНАЛЬНО
ЗВЕНО

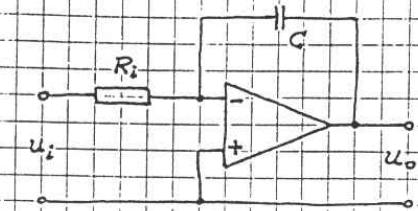

ИНТЕГРИРАЩО
ЗВЕНО

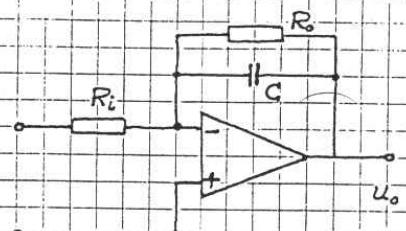



ИНЕРЦИОННО ЗВЕНО ОТ I РЕД

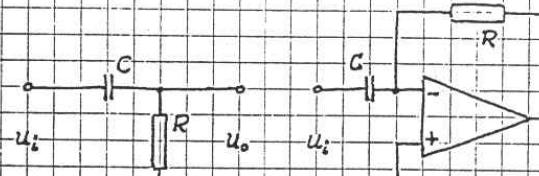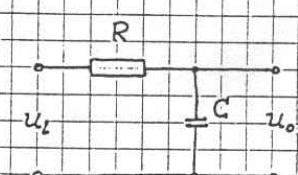


ИДЕАЛЬНО

РЕАЛЬНО


ДИФЕРЕНЦИРАЩО ЗВЕНО

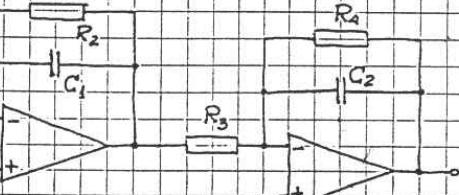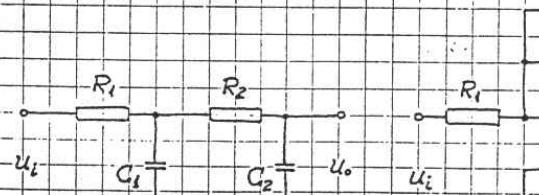

ИНЕРЦИОННО ЗВЕНО ОТ II РЕД

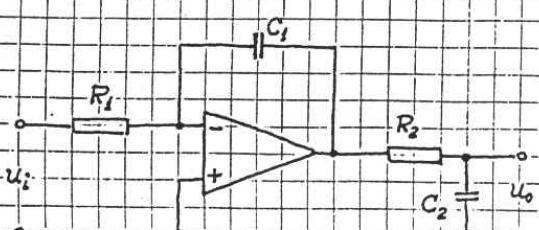

ИНЕРЦИОННО-ИНТЕГРИРАЩО

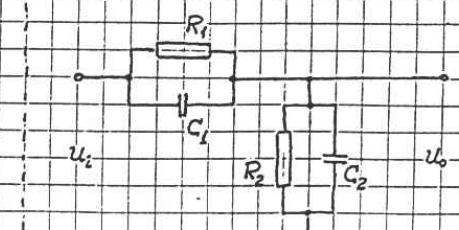


ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО

Вариант 9

Импульсный регулятор на напряжение

Импульсные регуляторы программируют
последовательное напряжение в импульсах
перемножа, среднее сопротивление на него
с регулировкой с помощью на продолжи-
тельный импульс (нар. на замыкание).


Временномограмма:

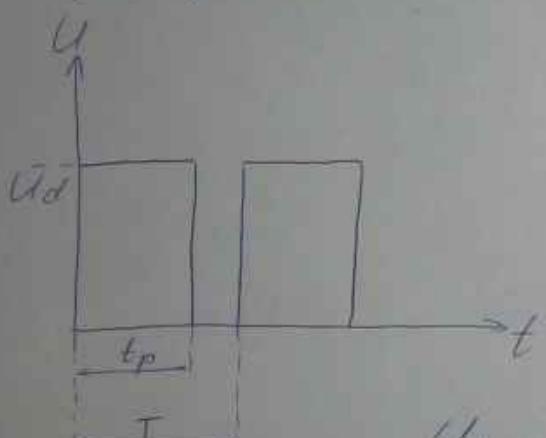

t_p - продолж. на имп.
 T - период
 $\delta = \frac{t_p}{T}$ - част. в зан.
 U_0 - средн. сопротив. на
 напряжении.

$$U_0 = U_d \frac{t_p}{T} = U_d \delta$$

Схема:

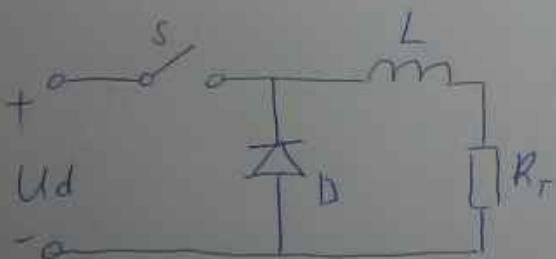

L - ферр.
 S - ключ - при замкн.
 транзистор блокир.
 резистор, место замкн.
 t_p не меняется.

R_f - сопр.

напряжением при изменении на S , подключен
 к катушке индукции L через сопротивление R_f .

Блоки обмена:

